

Cours
Electronique analogique

Le transistor MOS à effet de champs - MOSFET



J.-M. Dutertre, B. Dhalluin, C. Dupaty

<https://www.emse.fr/~dutertre/enseignement.html>






I – Introduction.

  1 - Structure, vue 3D du MOS à canal N (NMOS) :




L longueur du canal [μm]
length


W largeur du canal [μm]
width

   

pour $v_{SB} = 0$

 


pour $v_{SB} \neq 0$

 

MOS :

Composants discrets :

 électronique de puissance
commutation , amplification
peu fréquent




Electronique intégrée :

composant "*roi*" de la micro-électronique
4 pattes, choix W et L


Technologie caractérisée par L_{\min} de grille

Apple A14 Bionic : 5 nm (TSMC), 11,8 milliards de transistors
2020

outils de conception informatisés : CAO

 

 2 – Caractéristiques courant – tension du NMOS (pour $v_{SB} = 0$).



La tension appliquée entre la grille et la source, v_{GS} , permet de contrôler le courant circulant entre le drain et la source, i_D .

i.e. source de courant commandée par une tension

$$I_{commandé} = G \cdot V_{contrôle}$$


$V_{contrôle} \uparrow$ \downarrow


$G = \text{transconductance} \quad [A/V]$

Les aspects théoriques de l'établissement de la caractéristique $i_D - v_{DS}$ en fonction des différents régimes de polarisation du transistor appartiennent à la physique des S.-C., ils sont traités très succinctement dans ce cours.

Le courant de grille sera considéré nul : $i_G \approx 0$

a. Caractéristique $i_D - v_{DS}$

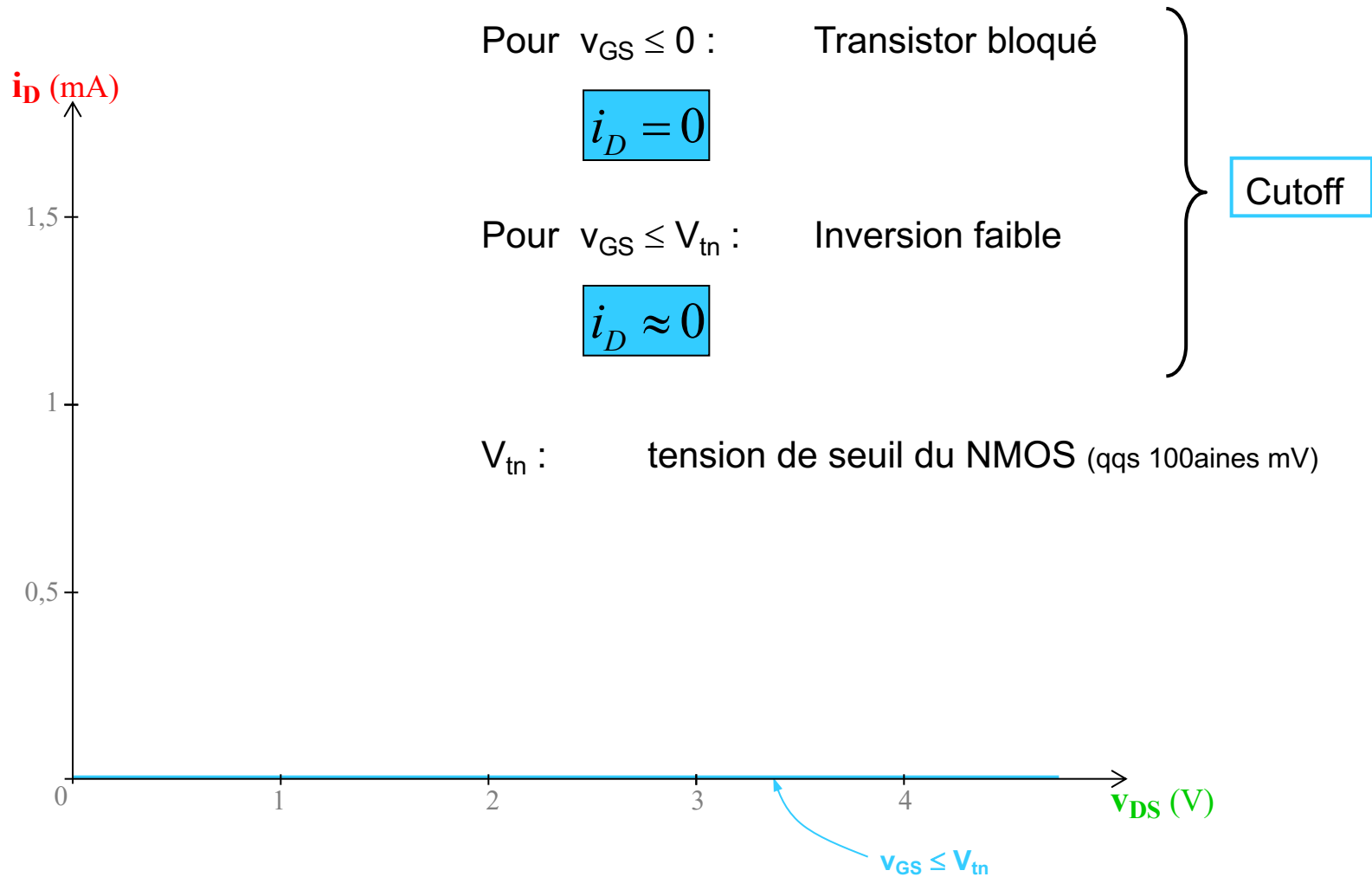

 
Fonctionnement à $v_G = 0$ 

Le substrat (body) est toujours connecté au potentiel le plus électronégatif (la masse).

On considère le cas où la source est également à la masse.

Quel que soit le potentiel de v_D aucun courant ne peut circuler entre le drain et la source (jonctions PN tête-bêche).

⇒ $\forall v_D$ pour $v_G = 0$ i_D est nul

 Création du canal


$v_G > 0$ repousse les trous libres de la zone de canal vers le substrat.

$v_G > 0$ attire finalement les e^- libres contenus dans la drain et la source (n^+) dans la zone du canal.

Quand ils sont en nombre suffisant (au-delà d'un certain seuil pour $v_G = v_{GS} > V_{tn}$, V_{tn} est la tension de seuil du NMOS) on considère qu'une région N a été créée.

Désormais si une tension est appliquée entre le drain et la source un courant d' e^- va circuler dans le canal N (d'où le terme canal et le nom du transistor).

 Courant traversant le transistor pour v_{DS} *petit*.



Un courant i_D circule entre le drain et la source.

Son amplitude dépend de la quantité d' e^- dans le canal et donc de v_{GS}


i_D est proportionnel :

- à $v_{GS} - V_{tn}$
- et à v_{DS}

$$i_D = k_n' \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{tn}) v_{DS}$$

cf. ci-après pour plus de détails

 Courant traversant le transistor pour un accroissement de v_{DS} .



L'épaisseur du canal dépend de la différence de potentiel entre la grille et le substrat :


- au niveau de la source : v_{GS} ,
- au niveau du drain: $v_{GS} - v_{DS}$; du fait du potentiel appliqué entre drain et source, la chute de tension v_{DS} étant répartie sur toute la longueur du canal.

⇒ le canal a une forme *penchée*, sa résistance augmente avec v_{DS}

a. Caractéristique $i_D - v_{DS}$


Pour $v_{GS} \geq V_{tn}$ et $v_{DS} \leq v_{GS} - V_{tn}$:

Régime triode

 

$$i_D = k'_n \frac{W}{L} \left[(v_{GS} - V_{tn}) v_{DS} - \frac{v_{DS}^2}{2} \right]$$

$k'_n = \mu_n C_{ox}$	facteur de gain NMOS	$[\mu A/V^2]$
μ_n	mobilité des e^-	$[cm^2/Vs]$
$C_{ox} = \epsilon_{ox} / t_{ox}$	capacité surfacique de grille	$[F/cm^2]$
t_{ox}	épaisseur d'oxyde de grille	$[nm]$
ϵ_{ox}	permittivité SiO_2	$[F/m]$

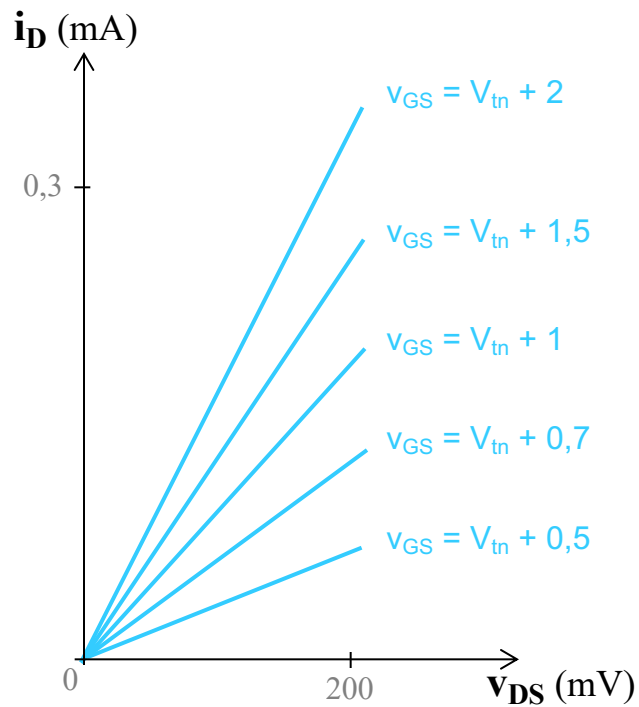
a. Caractéristique $i_D - v_{DS}$ 

Zone linéaire du régime triode

pour $v_{DS} \ll 2(v_{GS} - V_{tn})$

$$i_D = k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{tn}) v_{DS}$$

$$r_{DS} = \frac{v_{DS}}{i_D} = 1 / k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{tn})$$

 Pincement du canal.

Plus précisément la largeur du canal dépend de la tension appliquée sur la grille en excès par rapport à la tension de seuil V_{tn} .

L'augmentation de v_{DS} a pour effet de diminuer cette tension en excès au voisinage du drain, jusqu'au point où pour $v_{DS} = v_{GS} - V_{tn}$ elle s'annule. Le canal a alors une épaisseur nulle, on dit qu'il est **pincé**.


Le transistor est **saturé**, le courant i_D reste constant malgré toute augmentation ultérieure de v_{DS} .

a. Caractéristique $i_D - v_{DS}$

Pour $v_{GS} \geq V_{tn}$ et $v_{DS} \geq v_{GS} - V_{tn}$:

Régime saturé

 
$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{tn})^2$$



b. Caractéristique $i_D - v_{GS}$

Pour $v_{GS} \geq V_{tn}$ et $v_{DS} \geq v_{GS} - V_{tn}$:

Régime saturé

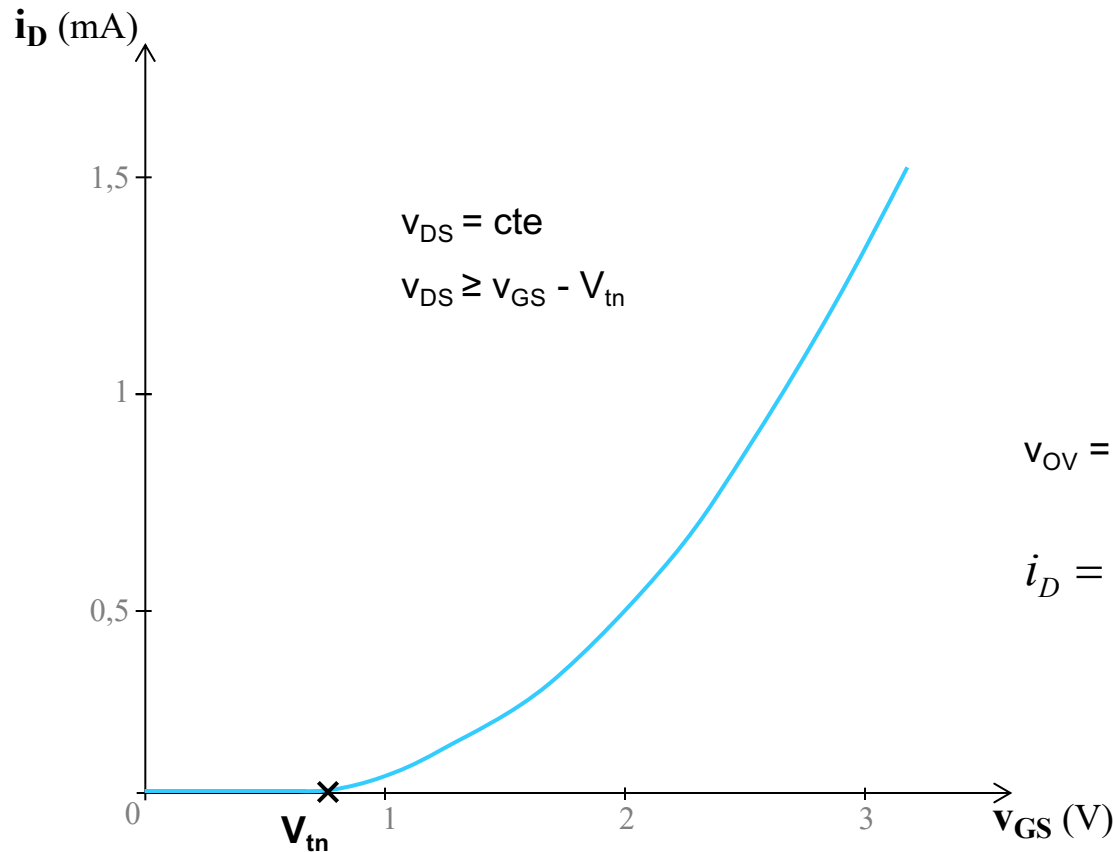

$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{tn})^2$$


Equation quadratique

$v_{OV} = v_{GS} - V_{tn}$ tension d'**overdrive** effective


$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} v_{OV}^2$$

V_{tn} : tension de seuil du NMOS (qqs 100aines mV)

3 – Modulation de la longueur du canal.

 


 Régime triode : $v_{GS} \geq V_{tn}$ et $v_{DS} \leq v_{GS} - V_{tn}$



Régime saturé : $v_{GS} \geq V_{tn}$ et $v_{DS} = v_{GS} - V_{tn}$

 Pincement du canal à la limite de saturation




Régime saturé : $v_{GS} \geq V_{tn}$ et $v_{DS} > v_{GS} - V_{tn}$

Canal pincé, modulation de sa longueur

~~L~~ \Rightarrow L - ΔL

Avec $\Delta L \uparrow$ qd $v_{DS} \uparrow$ d'où $i_D \uparrow$ avec v_{DS} } r_o finie

3 – Modulation de la longueur du canal.

 

3 – Modulation de la longueur du canal.


$$i_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{tn})^2 \cdot \underbrace{(1 + \lambda v_{DS})}_{\text{modélisation de l'effet de modulation de L}}$$

modélisation de l'effet de modulation de L

$\lambda = 1 / V_A$	coefficient de modulation de la longueur de canal	$[V^{-1}]$
V_A	tension d'Early (analogie) proportionnelle à L	$[V]$

Résistance de sortie : r_o
 
$$r_o = \left[\frac{\partial v_{DS}}{\partial i_D} \right]_{v_{GS}=cte} = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{V_A}{I_D}$$






$$-V_A = -1/\lambda$$


4 – Transistor MOS à canal P.

NMOS

PMOS

   

4 – Transistor MOS à canal P.

 Caractéristiques $i_D - v_{SD}$ et $i_D - v_{SG}$

Reprendre les conditions et équations du NMOS en remplaçant v_{GS} par v_{SG} , v_{DS} par v_{SD} , V_{tn} par $-V_{tp}$, et k'_n par k'_p

k'_p facteur de gain du PMOS [$\mu A/V^2$]
 $\mu_p \cong \mu_n / 2 \sim 3$

V_{tp} tension de seuil du PMOS ($V_{tp} < 0$) [V]




Le courant i_D est pris sortant par le drain du PMOS (entrant pour le NMOS).

Exemples de technologies.

	0,35 μm		0,25 μm		0,18 μm		65 nm	
	NMOS	PMOS	NMOS	PMOS	NMOS	PMOS	NMOS	PMOS
t_{ox} (nm)	7,5		6		4		1,2	
C_{ox} (fF/ μm^2)	...		5,8		8,6		...	
$\mu \cdot C_{\text{ox}}$ ($\mu\text{A}/\text{V}^2$)	175	58	267	93	387	86
V_{t0} (V)	0,46	-0,6	0,43	-0,62	0,48	-0,45	0,42	-0,36
V_{DD} (V)	3,3		2,5		1,8		1,2 ~ 0,8	

∅ Cheveu = 50 – 100 μm

5 – Effet de substrat.

 

Le substrat p est généralement connecté au potentiel le plus électronégatif (gnd).

Pour $v_{SB} \uparrow$ la profondeur du canal est réduite, pour compenser la diminution de i_D correspondante : $v_{GS} \uparrow$

Modélisation :

$$V_t = V_{t0} + \gamma \left(\sqrt{|2\phi_f + v_{SB}|} - \sqrt{|2\phi_f|} \right)$$

V_{t0} tension de seuil pour $v_{SB} = 0$ [V]

$2\phi_f$ potentiel d'inversion de surface (0,6-0,7 V) [V]

γ facteur d'effet de substrat ($\approx 0,4 \text{ V}^{1/2}$) [$\text{V}^{1/2}$]

Variation de $v_{SB} \Rightarrow$ variation de i_D

 body \approx 2^{ème} grille

6 – Effets de la température.

V_t $- 2\text{mV}/^\circ\text{C}$ \Rightarrow i_D augmente avec T°

k' $dk'/dT < 0$ \Rightarrow i_D diminue avec T°
effet prépondérant

\Rightarrow i_D diminue avec T°

7 – Qualité de la modélisation.

Equations précédentes = modélisation au 1^{er} ordre, c.-à-d. plutôt inexacte

Adapté à un calcul *manuel* pour un résultat approché à 10-20% près, ensuite recours aux logiciels de simulation électrique (spice).

Hors cadre de ce cours :



- conduction en inversion faible (subthreshold),
- effets liés aux longueurs de canal submicroniques.

II – Le transistor MOS en amplification.

1 – Utilisation en amplification.

a. Construction graphique.

1^{ère} qualité amplificateur ?

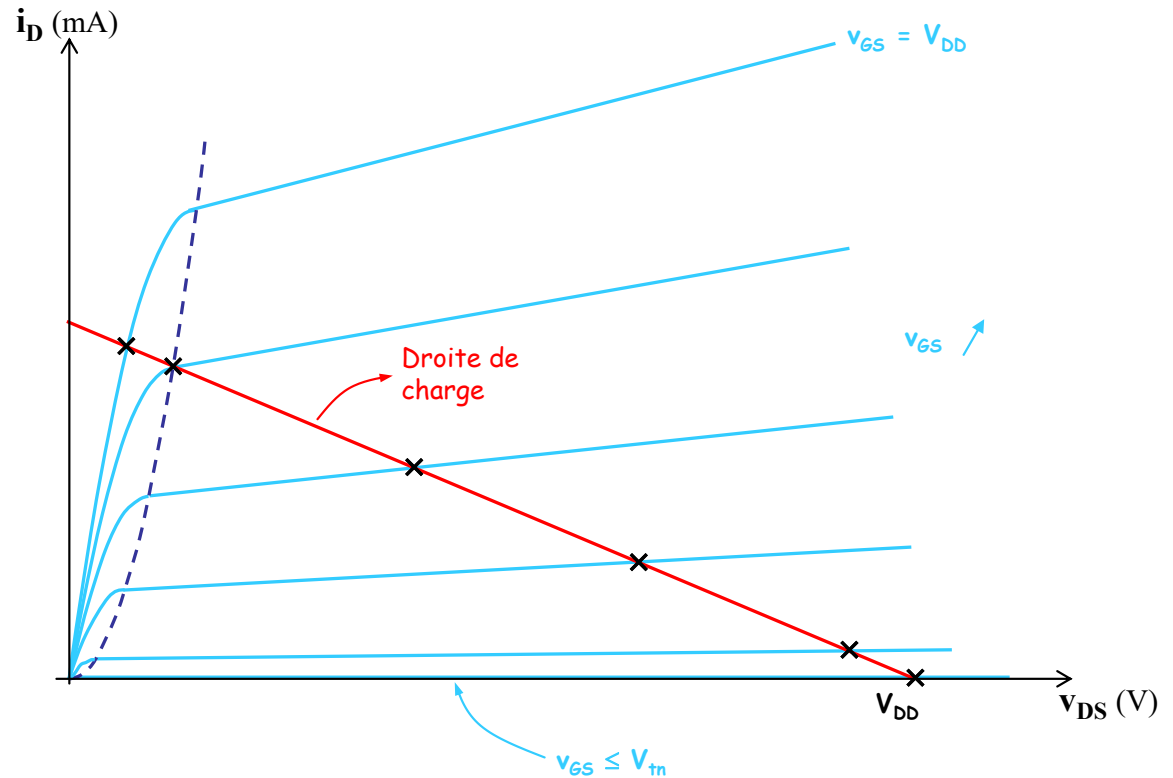 



$$v_D = V_{DD} - R_D i_D$$

$$i_D = (V_{DD} - v_D) / R_D$$

II – Le transistor MOS en amplification


a. Construction graphique.

$$v_D = f(v_{GS})$$

  


II – Le transistor MOS en amplification

a. Construction graphique.

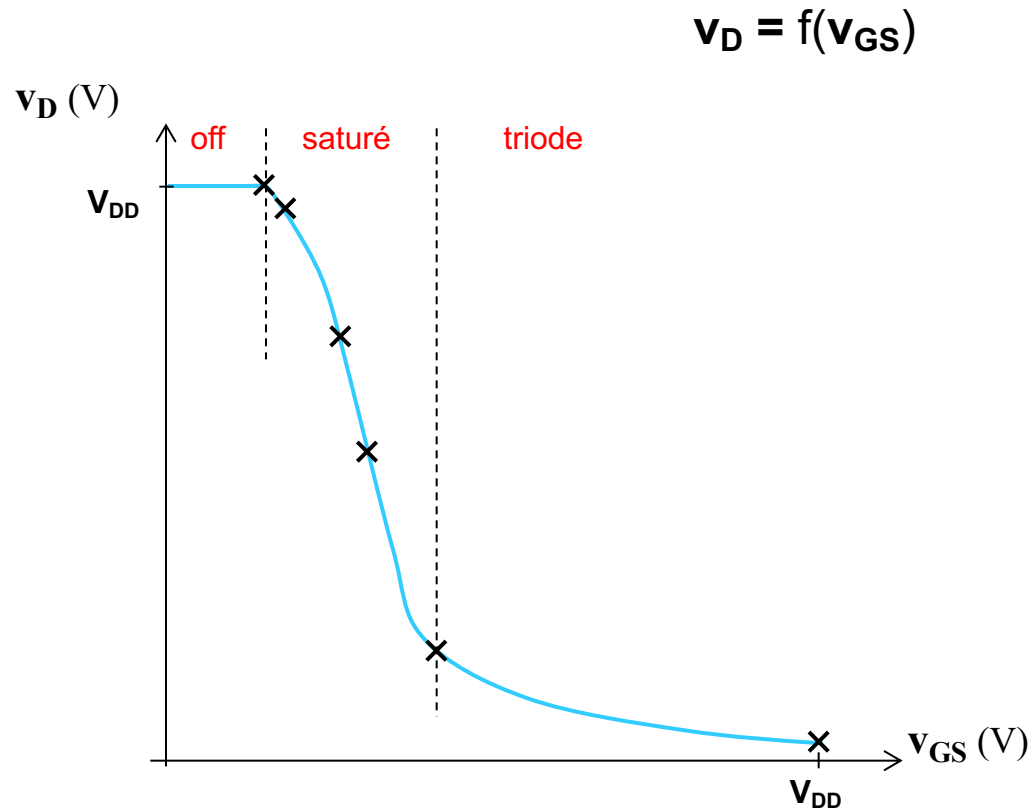


II – Le transistor MOS en amplification

a. Construction graphique.

 


II – Le transistor MOS en amplification

a. Construction graphique.

 


II – Le transistor MOS en amplification

a. Construction graphique.

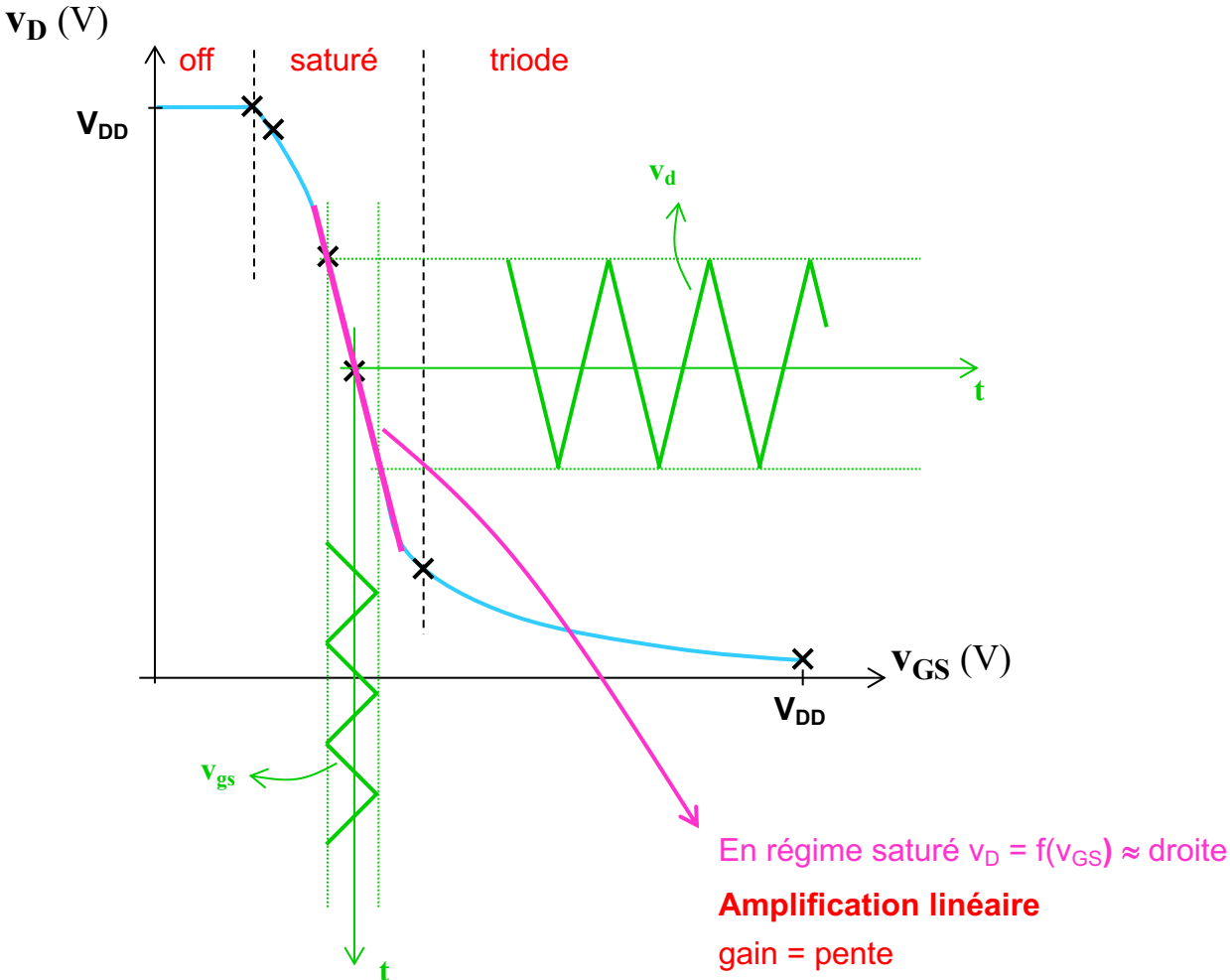


II – Le transistor MOS en amplification

b. Mise en équations.

 

$$V_{GS} = V_{GS} + v_{gs}$$

composante continue composante variable

 

Amplification : polarisation en régime saturé (linéarité)

II – Le transistor MOS en amplification

b. Mise en équations.

$$i_D = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{tn})^2$$

$$v_{GS} = V_{GS} + v_{gs}$$

• pour $v_{gs} \ll 2v_{ov}$ ($\lambda=0$)

$$i_D = \underbrace{\frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{tn})^2}_{I_D} + \underbrace{k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{tn}) v_{gs}}_{i_d}$$

courant de polarisation composante variable

$$\frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (v_{gs})^2$$

Facteur de non linéarité,
négligeable pour vgs très petit

$$v_D = \underbrace{V_{DD} - R_D I_D}_{V_D} - \underbrace{R_D i_d}_{v_d}$$

II – Le transistor MOS en amplification

b. Mise en équations.

- pour $v_{gs} \ll 2V_{OV}$, en considérant le régime variable (petits signaux)

transconductance :

$$g_m = \frac{i_d}{v_{gs}} = k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{tn}) = k'_n \frac{W}{L} (V_{ov}) \quad [A/V]$$

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} V_{ov}^2 \quad 2 \frac{I_D}{V_{OV}} = \frac{k'_n \frac{W}{L} (V_{ov})^2}{V_{ov}} = k'_n \frac{W}{L} (V_{ov}) = g_m$$

dépend des grandeurs continues (DC)
c.-à-d. de la polarisation

$$V_{OV} = V_{GS} - V_{tn}$$

$$g_m = 2I_D / V_{OV} = \sqrt{2k'_n} \cdot \sqrt{W/L} \cdot \sqrt{I_D}$$

gain en tension p.s. :


$$A_v = v_d / v_{gs} = -g_m R_D$$

$$[V/V]$$

$$v_d = -R_D i_d \quad \text{Et } g_m = i_d / v_{gs}$$

II – Le transistor MOS en amplification

 
2 – Séparation des régimes continu et variable (DC et AC).



II – Le transistor MOS en amplification

Par application du théorème de superposition (condition d'application ?)
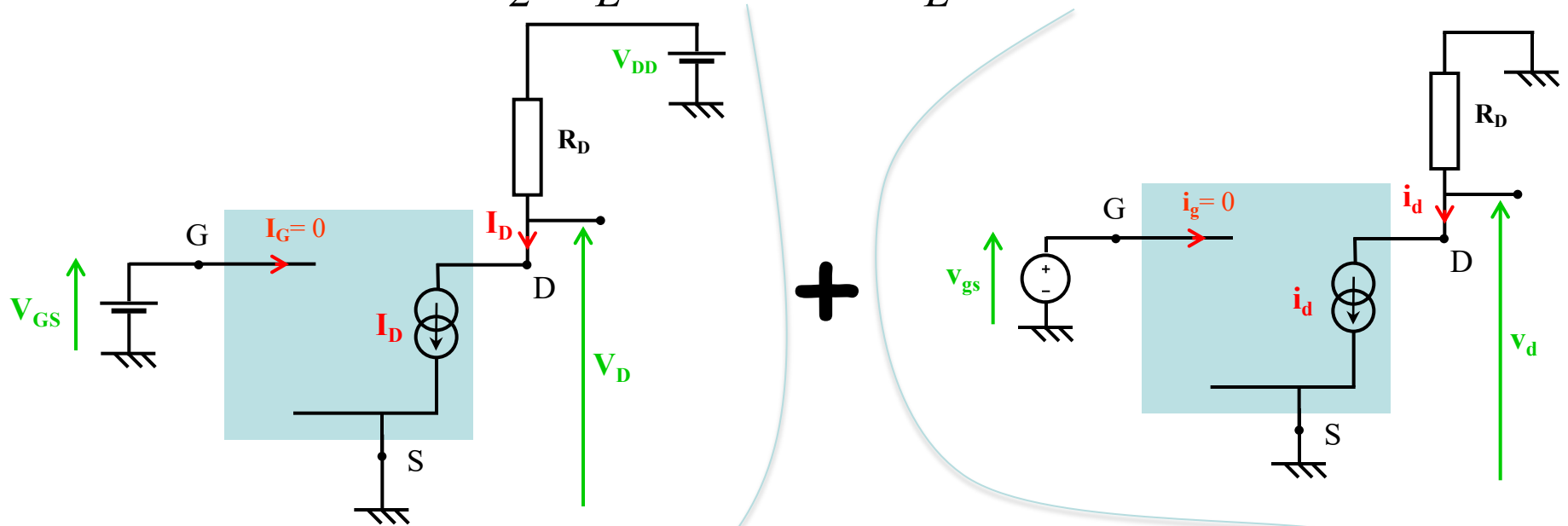
$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{tn})^2 + k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{tn}) v_{gs}$$



régime DC

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{tn})^2$$

régime AC



$$i_d = g_m v_{gs}$$

$$g_m = k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{tn})$$

II – Le transistor MOS en amplification

3 – Modèle équivalent petits signaux du MOS.

  - Validité :
- polarisation en régime saturé,
 - v_{gs} petit devant $2V_{ov}$,
 - basses fréquences.



prise en compte de la modulation de longueur du canal

$$r_o = V_A / I_D$$

$$g_m = k'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{tn})$$


$$g_m = 2I_D / V_{OV} = \sqrt{2k'_n} \cdot \sqrt{W/L} \cdot \sqrt{I_D}$$

Le choix du point de polarisation fixe les valeurs des paramètres du modèle p.s.

II – Le transistor MOS en amplification

3 – Modèle équivalent petits signaux du MOS.

 Interprétation graphique de la notion de transconductance :




linéarisation de la caractéristique
autour du point de polarisation

$$g_m = \text{pente} = \left(\frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right)_{v_{DS} = \text{cte}}$$

II – Le transistor MOS en amplification

3 – Modèle équivalent petits signaux du MOS.

 Interprétation graphique de la notion de transconductance :




linéarisation de la caractéristique
autour du point de polarisation

$$g_m = \text{pente} = \left(\frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right)_{v_{DS} = \text{cte}}$$

II – Le transistor MOS en amplification

3 – Modèle équivalent petits signaux du MOS.

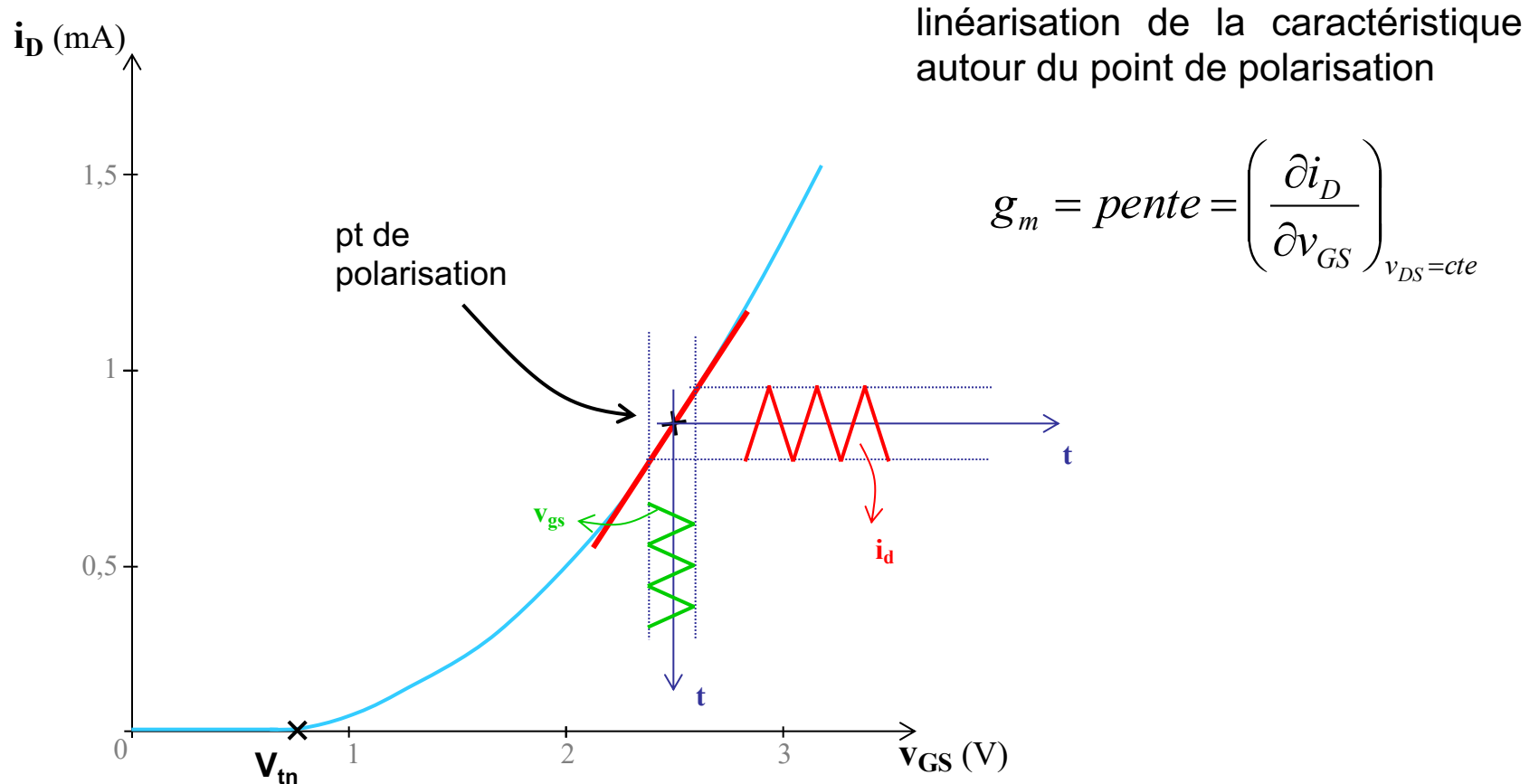
Interprétation graphique de la notion de transconductance :



II – Le transistor MOS en amplification

3 – Modèle équivalent petits signaux du MOS.

 Intégration de l'effet de substrat dans le modèle (cf. T21) :



body \approx 2^{ème} grille

$$g_{mb} = \chi \cdot g_m$$

$$\text{tq } \chi = 0,1 \text{ à } 0,3$$

$$R_G = 10 \text{ M}\Omega$$

$$V_{tn} = 1,5 \text{ V}$$

$$R_D = 10 \text{ k}\Omega$$


$$k'_n(W/L) = 0,35 \text{ mA/V}^2$$

$$R_L = 10 \text{ k}\Omega$$

$$V_A = 50 \text{ V}$$

$$V_{DD} = 15 \text{ V}$$


C_L très grand

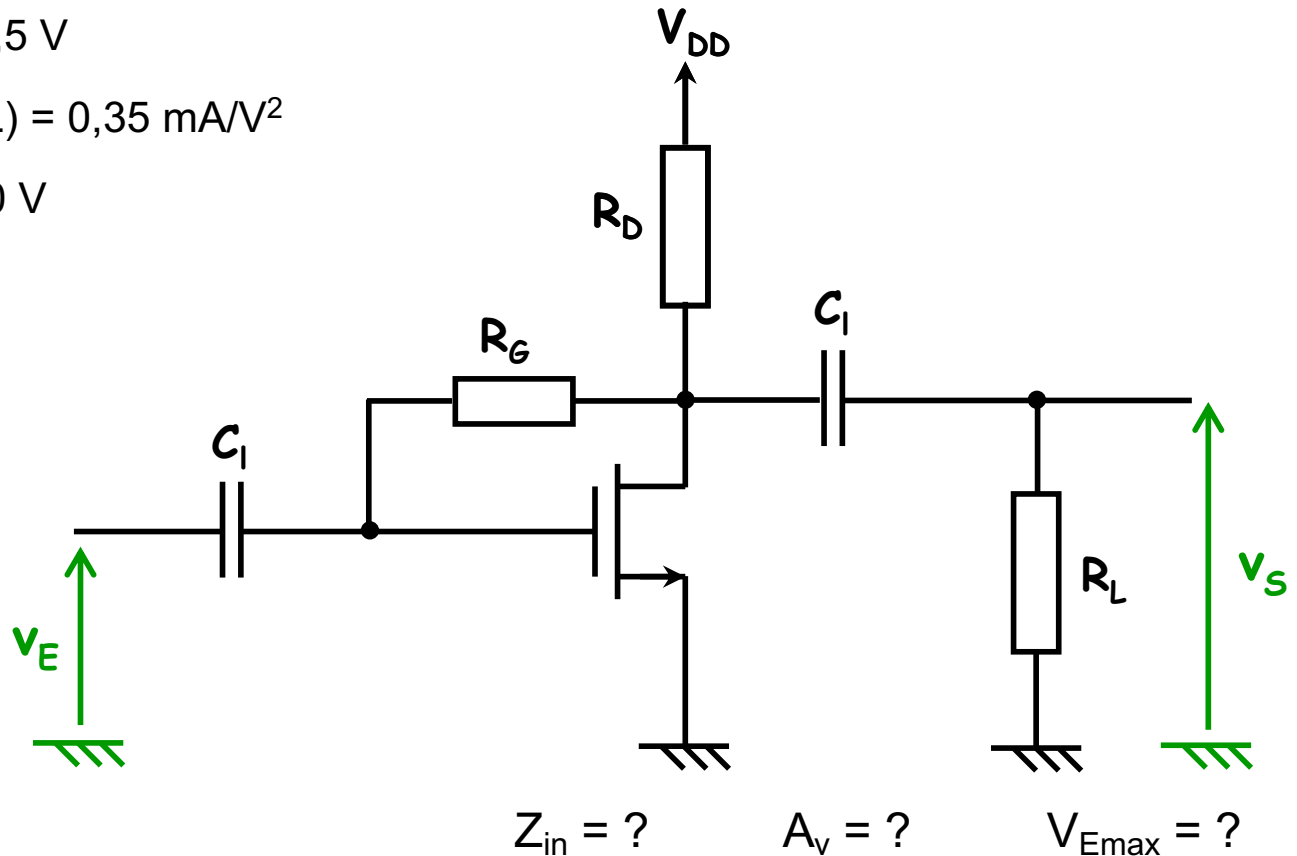


Méthode

1. Rechercher le régime de fonctionnement du T en déduire $I_D = f(V_{GS})$
2. Exprimer $V_{DS} = f(V_{DD}, R_D, I_D)$
3. En déduite I_D et V_{GS} de polarisation
4. En déduire alors g_m et r_0
5. En déduire l'amplification en tension
6. Z_{in} et $V_{E_{max}}$ sans distorsion


Exercice

 

Montage source commune (inverseur)
Le transistor fonctionne en régime saturé
 $A_v = -4 \text{ V/V}$

 

TD2

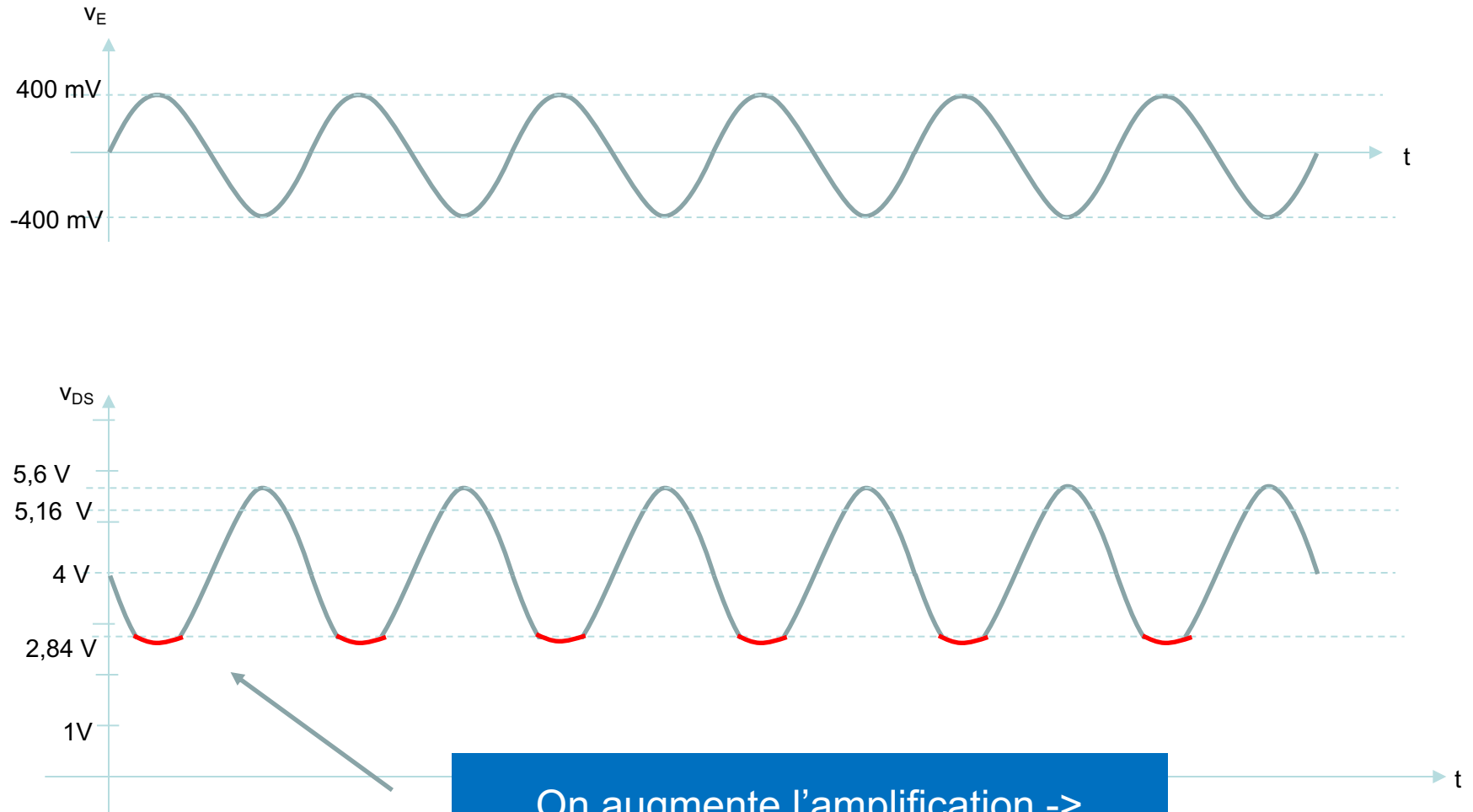


On augmente l'amplification ->
Distorsion !!!
Le transistor quitte le régime saturé

III – Polarisation, étude DC.

1 – Importance du choix du point de polarisation.

 - choix du régime de fonctionnement du transistor
- réglage des paramètres p.s. (amplification / saturation)
- de l'excursion en sortie (amplification / saturation)




2 – Polarisation de composants discrets.



Les valeurs de V_t , C_{ox} , et W/L varient fortement d'un composant à l'autre (y compris pour des composants de même référence).


a. Fixer V_{GS} .

 


⇒ Polarisation de mauvaise qualité

III - Polarisation, étude DC

 
b. Fixer V_G et ajouter une résistance de source.



 
R_S : apport d'une contre-réaction négative
stabilisation de I_D



Schémas de polarisation :

 


Alimentation simple

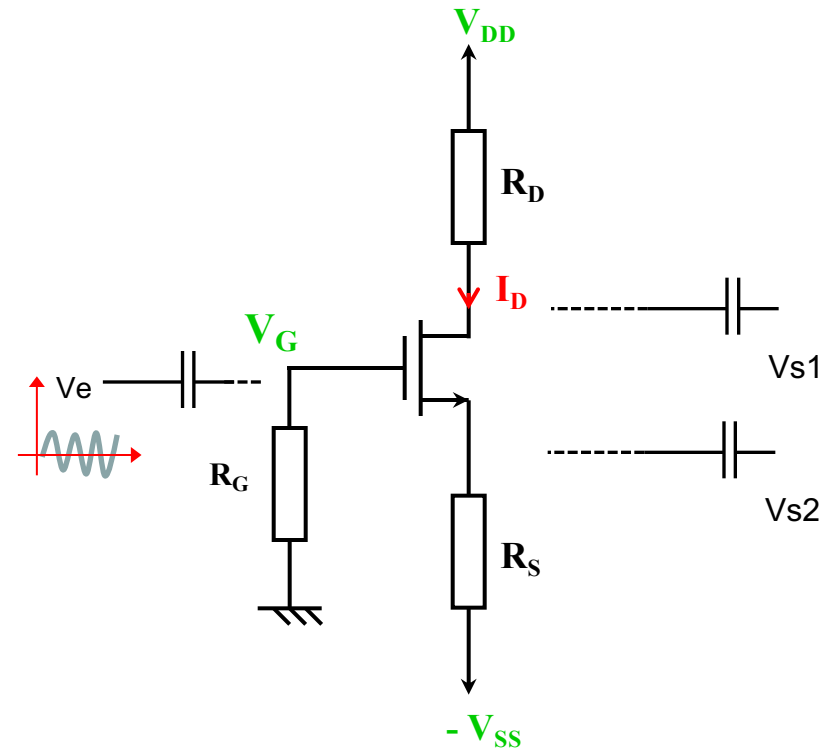

Alimentation double

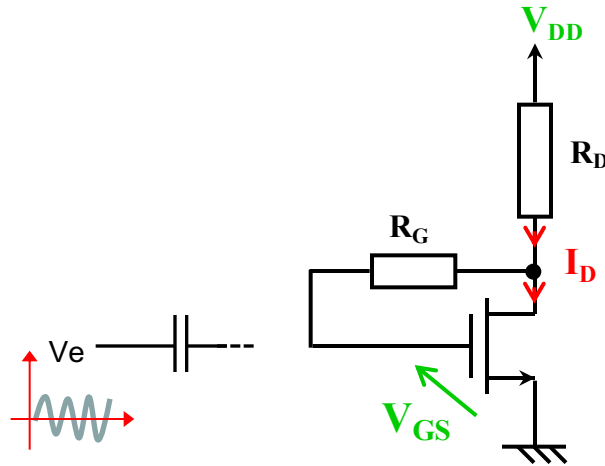
c. Résistance de contre-réaction grille-drain.



$V_{DS}=V_{GS}$ donc $V_{DS} > V_{GS}-V_{tn}$, le transistor est obligatoirement en régime saturé

 Exercice 2.1 (TD2 p6)

NMOS : $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$ $V_{tn} = 0,46 \text{ V}$ $k'_n = 175 \mu\text{A}/\text{V}^2$




Dimensionner le circuit ci-contre afin d'obtenir une polarisation du transistor telle que $I_D = 100 \mu\text{A}$ et $V_D = 1 \text{ V}$.

A quelle régime de fonctionnement correspond cette polarisation ?

On considère que la modulation de la longueur du canal est négligeable ($\lambda = 0$) et on prend $W=40\mu\text{m}$ et $L=1\mu\text{m}$.

 Exercice 2.2 (TD2 p6)

NMOS : $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$ $V_{th} = 0,46 \text{ V}$ $k'_n = 175 \mu\text{A/V}^2$




Donner le potentiel de chacun des nœuds et le courant circulant dans chacune des branches de ce circuit.

On prend $R_{G1} = R_{G2} = 5 \text{ M}\Omega$, $R_D = R_S = 10 \text{ k}\Omega$, $W = 30 \mu\text{m}$, $L = 1 \mu\text{m}$ et $\lambda = 0$.

Expliquer le choix des valeurs de R_{G1} et R_{G2} .

 NMOS : $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$ $V_{th} = 0,46 \text{ V}$ $k'_n = 175 \mu\text{A/V}^2$




Dimensionner ce circuit de façon à avoir $V_D = 0,1 \text{ V}$.

On prend $W = 6 \mu\text{m}$ et $L = 1 \mu\text{m}$.


Que vaut r_{DS} , la résistance drain source à ce point de polarisation ?

3 – Polarisation par source de courant.

a. principe.

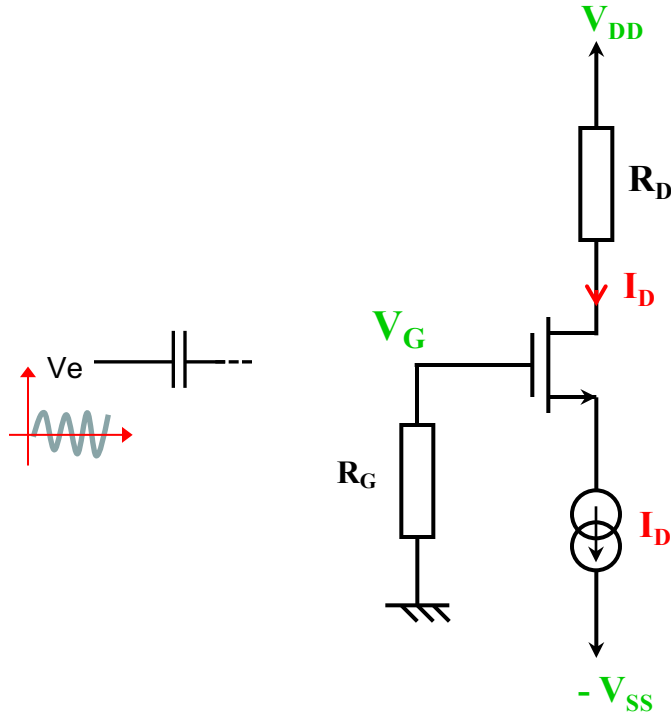

b. Source/Miroir de courant.

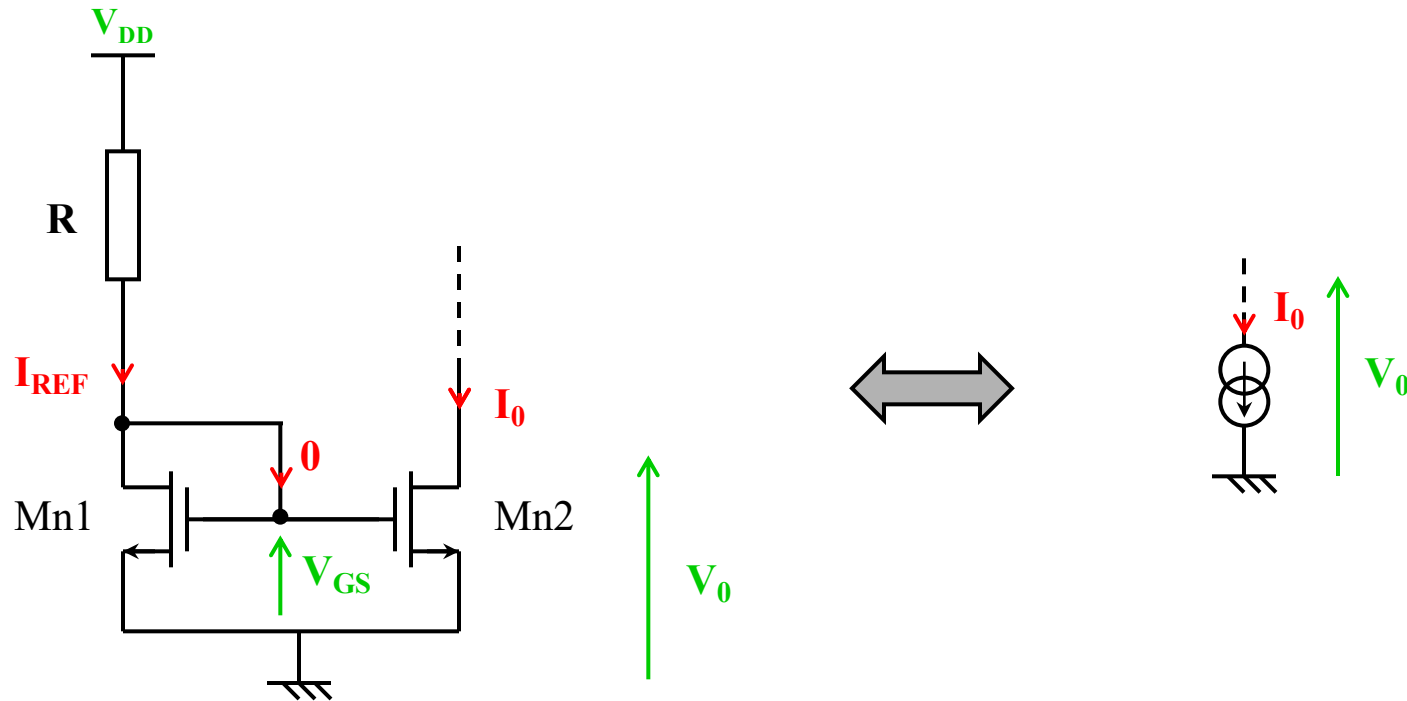

Mn1 et Mn2 en régime saturé :


$$I_{D1} = I_{REF} = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{R}$$

$$I_0 = I_{D2} = I_{REF} \cdot \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1}$$

Miroir pour $I_0 = I_{REF}$


b. Source/Miroir de courant.

Source de courant idéale :

 


Source de courant MOS :

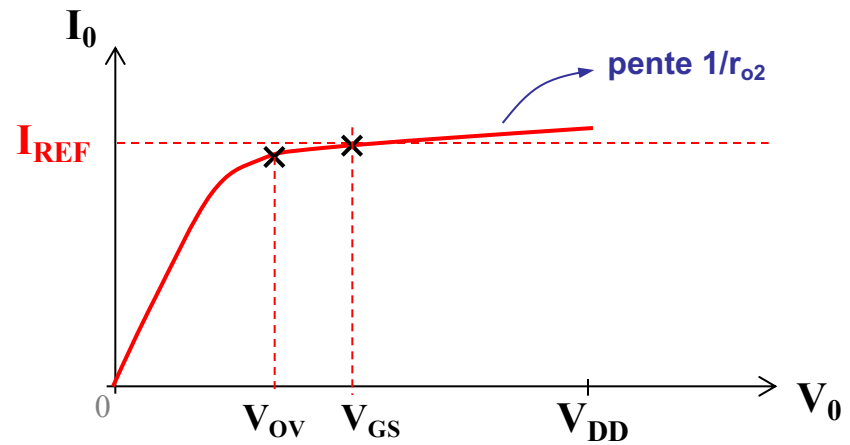$\lambda \neq 0 \rightarrow r_{o2}$ finie
Saturation Mn2




Modèle p.s. :

 

NMOS : $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$ $V_{tn} = 0,46 \text{ V}$ $k'_n = 175 \mu\text{A}/\text{V}^2$

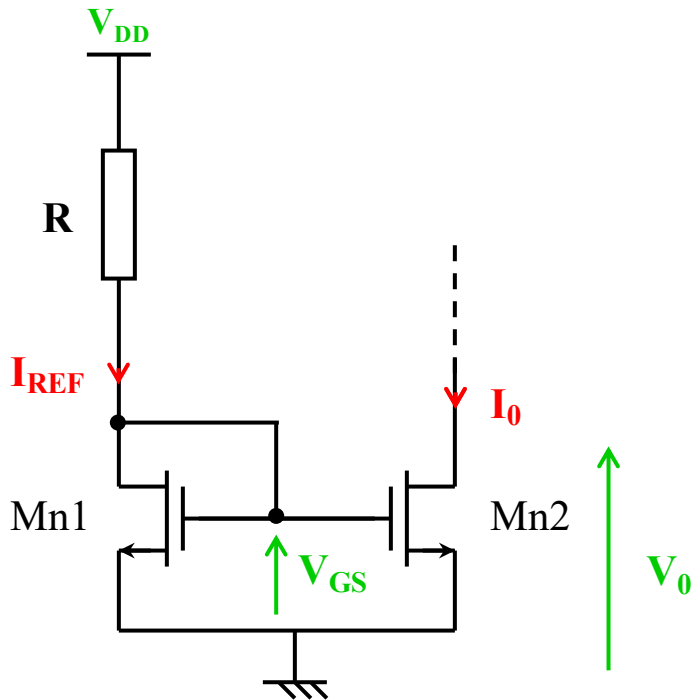
Proposer un design permettant de réaliser un miroir de courant tel que $I_0 = 100 \mu\text{A}$ et $V_{0\text{min}} = 0,3 \text{ V}$ (on prendra arbitrairement $L = 2 \mu\text{m}$).



- Régime de fonctionnement Mn1 ? I_{D1} ?
- Mn2 saturation ? Condition sur V_0 ? I_{D2} ?
- $I_0 = f(I_{REF})$? miroir ou source de courant ?
- Comment fixer I_{REF} ?
Exprimer $I_{REF} = f(V_{DD}, R, V_{GS}, K)$
- Modulation de longueur de canal ($\lambda \neq 0$).
Tracer I_0 en fonction de V_0 (Mn1 = Mn2)
 R_{out} la résistance de sortie ? Comment l'augmenter ?
Quels sont les paramètres importants d'une source de courant de bonne qualité ?

b. Source/Miroir de courant.

Augmentation de la résistance de sortie : source cascode.

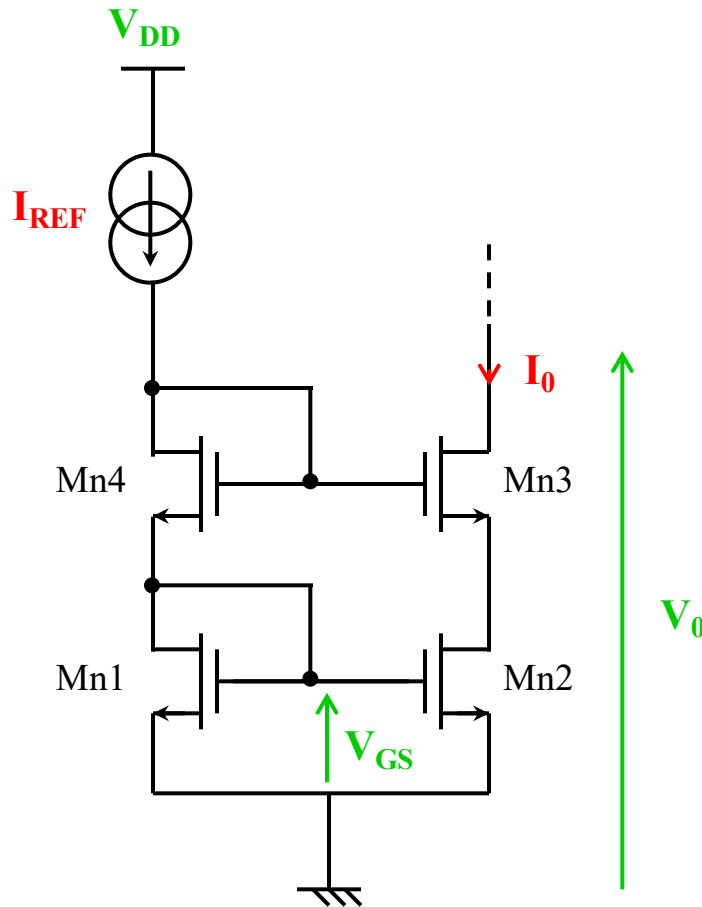

TD 4.3

R_{out} ?

Condition sur V_o ?


$$R_{out} = g_m r_{o2} r_{o3}$$

$$V_o \geq 2V_{GS} - V_{tn}$$

réduction de la dynamique

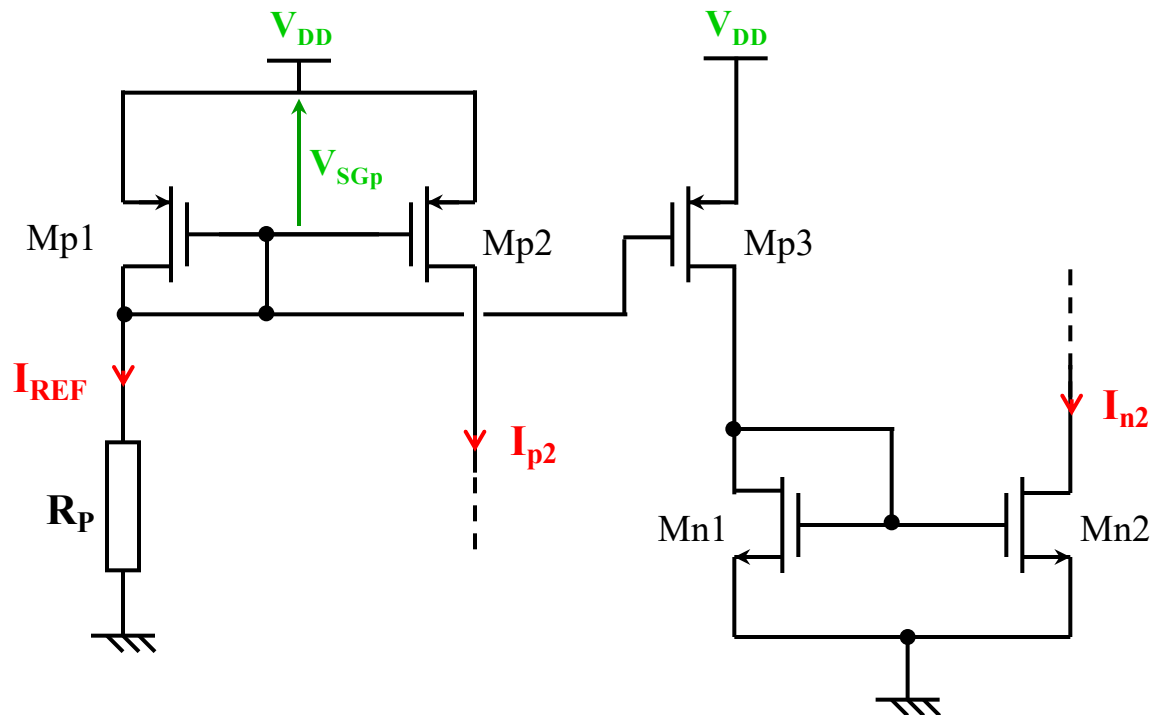b. Source/Miroir de courant.

Distribution des courants de polarisation dans un circuit intégré :



IV – Etages amplificateurs élémentaires.

1 – Introduction - étage amplificateur.

- Besoins : Acquisition de grandeurs physiques
 - température, pression, humidité, etc.
- Capteur :
 - élément actif ou passif dont les caractéristiques varient avec la grandeur physique
 - Variation faibles avec peu d'énergie
 - μV , mV , μA , mA , $\mu\Omega$, $\text{m}\Omega$
- Nécessité : **Amplification**



IV – Etages amplificateurs élémentaires

Critères de qualité-choix des amplificateurs :

- Linéarité - distorsion :
 - Le signal ne doit pas être déformé.
- Bande passante :
 - L'amplification doit être constante sur tout le spectre du signal amplifié.
- Forme de l'alimentation disponible :
 - Simple ou double.
- Rendement :
 - $\eta = \text{puissance utile} / \text{puissance consommée}$.

IV – Etages amplificateurs élémentaires

Amplification (en tension) :

  

Av est linéaire :

$$v_s(0) = v_e(0) = 0$$


$$v_s(\infty) = A_v \cdot v_e(\infty)$$

La réalité est bien différente !!!


IV – Etages amplificateurs élémentaires

Alimentations

 - apporte l'énergie au système.
- permet la polarisation.




Simple

 

Double


IV – Etages amplificateurs élémentaires

Amplificateur réel : → défauts

 

Les choses se compliquent, V_s peut être :

 
- Déformée (non linéarité)
- Ecrêtée (saturation)
- Posséder une composante continue (offset)



Non-linéarité

IV – Etages amplificateurs élémentaires


Cas d'un amplificateur mono tension :

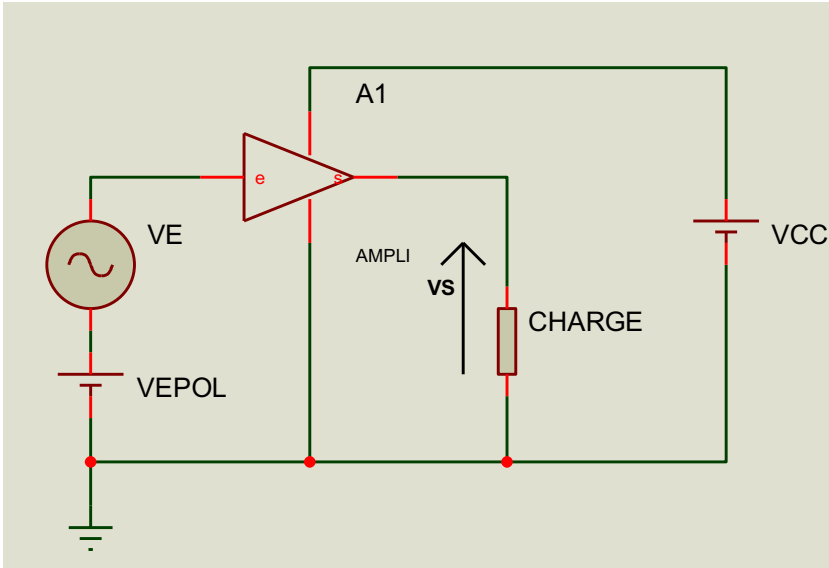

$v_s(t)$ se déplace autour du point de repos, généralement $V_{CC}/2$

$$V_E = V_{E\text{POL}} + v_e$$

$$v_S = V_{CC}/2 + v_s$$

 


IV – Etages amplificateurs élémentaires

Bande passante :

tracée dans le diagramme de Bode.


ω_1, ω_2 pulsations de coupure à -3dB

$$Bp = \omega_2 - \omega_1$$

 

IV – Etages amplificateurs élémentaires

Modèle d'un amplificateur :

 

- **Fonction:** amplifier la **puissance** du “signal”
 - tout amplificateur est **alimentée** par une source d'énergie **externe** (ici: V_{CC} **et (ou)** V_{EE})
- L'**entrée** de l'amplificateur est caractérisée par son **impédance d'entrée** $Z_e = \frac{v_e}{i_e}$
- La **sortie** agit comme une **source de tension** v_s caractérisée par son **impédance de sortie** Z_s
 - ✉ $Z_s =$ **résistance de Thévenin** équivalent au circuit vu par R_L

IV – Etages amplificateurs élémentaires

● Gain en tension :

Comme $Z_s \neq 0$ le gain en tension **dépend** de la charge

Définitions

Gain “en circuit ouvert” :

$$A_{v} = \left. \frac{v_L}{v_e} \right|_{R_L = \infty} = \frac{v_s}{v_e}$$

Gain “sur charge” :

$$A_{vL} = \frac{v_L}{v_e} = \frac{R_L}{R_L + Z_s} A_v$$

Gain “composite” :

(tient compte de la résistance de sortie de la source)

$$A_{vc} = \frac{v_L}{v_g} = \frac{Z_e}{R_g + Z_e} A_{vL}$$


Comme $Z_e \neq \infty$, A_{vc} diffère de A_{vL}

● Gain en courant :

$$A_i = \frac{i_L}{i_e} = \frac{A_{vL} Z_e}{R_L}$$

● Gain en puissance :
 
$$A_p = \frac{v_L i_L}{v_g i_e} = A_{vc} \cdot A_i$$



Expression du gain en dB :

Tension : $20 \log|A_v|$


Courant : $20 \log|A_i|$

Puissance : $10 \log|A_p|$

IV – Etages amplificateurs élémentaires


- Impédance d'entrée :

$$Z_e = \frac{v_e}{i_e}$$

 

- Impédance de sortie :

$$Z_s = \left. \frac{v_x}{i_x} \right|_{v_g=0}$$

 

✉ *L'amplificateur "idéal" :*

- Gains indépendants de l'**amplitude** et de la **fréquence** (forme) du signal d'entrée
- Impédance d'**entrée élevée** ▲ peu de perturbation sur la **source**
- Impédance de **sortie faible** ▲ peu d'influence de la charge

✉ *La réalité...*

Domaine de linéarité : distorsion du signal pour des amplitudes trop élevées

Nonlinéarité des caractéristiques électriques des composants

la tension de sortie ne peut dépasser les tensions d'alimentation

Bande passante limitée : le gain est fonction de la fréquence du signal


capacités internes des composants

condensateurs de liaison

Impédances d'entrée (sortie) dépendent de la fréquence

IV – Etages amplificateurs élémentaires

Distorsion harmonique :

 

Taux de distorsion harmonique (Total Harmonic Distortion) :

$$THD = \sqrt{\frac{\sum_{k \geq 2} a_k^2}{a_1^2}} = \frac{\sqrt{\sum_{k \geq 2} a_k^2}}{a_1} = \frac{V_{eff, harmoniques}}{V_{eff, fondamentale}}$$

avec


	a_1 : valeur efficace du fondamental
	a_k : valeur efficace de l'harmonique de rang k

Défauts sur les impédances :

- Un amplificateur idéal :
 - Ne consommerait aucune énergie en entrée : résistance d'entrée ∞ quelque soit la fréquence.
 - Pourrait produire une puissance infinie: résistance de sortie nulle quelque soit la fréquence.
 - **ON NE SAIT PAS FABRIQUER CELA**


IV – Etages amplificateurs élémentaires

Modèles réels des amplificateurs :

 

tension

$$A_v \equiv \left. \frac{v_s}{v_e} \right|_{i_s=0}$$

 


courant

$$A_i \equiv \left. \frac{i_s}{i_e} \right|_{v_s=0}$$


$$R_e \equiv \frac{v_e}{i_e}$$

$$R_s \equiv \left. \frac{v_s}{i_s} \right|_{v_e=0}$$

 

transconductance

$$G_m \equiv \left. \frac{i_s}{v_e} \right|_{v_s=0}$$

 

transrésistance

$$R_m \equiv \left. \frac{v_s}{i_e} \right|_{i_s=0}$$

IV – Etages amplificateurs élémentaires

Couplage entre étages - association de plusieurs types d'amplificateurs :

Objectif

Coupler plusieurs “étages” pour améliorer les propriétés du circuit...

Exemple : Amplificateur avec

- **gain** en tension **élevé**
- faible **distorsion**
- bonne **stabilité** (thermique, dispersion)
- impédance d'**entrée élevée**
- impédance de **sortie faible**

Solution possible :

- stabilité et faible distorsion ↔ **ampli stabilisé**
- gain élevé ↔ plusieurs étages en cascades
- Z_e élevée ↔ étage à forte impédance d'entrée
- Z_s faible ↔ étage à faible impédance de sortie

Difficultés du couplage :

- ◆ Polarisation de chaque étage
- ◆ Gain sur charge : chaque étage “charge” l'étage précédent
- ◆ Réponse en fréquence de l'ensemble (cf. couplage capacitif)

IV – Etages amplificateurs élémentaires

Couplage et adaptation d'impédance :

L'adaptation d'impédance doit être vu sous deux aspects :

- Associer des circuits
 - Transmettre une puissance maximal
- On cherche à optimiser R_g et R_L

En entrée : on cherche $v_e = v_g$, cette condition sera d'autant plus satisfaite que R_g sera petite devant R_e



$$V_e = V_g \frac{R_e}{R_e + R_g}$$


En sortie : On souhaite transmettre le maximum de puissance à la charge (un haut parleur par exemple), une approche intuitive amène à penser que R_L doit être la plus petite possible (IL max)

...



IV – Etages amplificateurs élémentaires


Adaptation d'impédance en puissance :

 

$$P = \frac{V_L^2}{R_L}$$

$$V_L = V_s \frac{R_L}{R_L + R_S}$$
 
$$P = \frac{V_S^2 \cdot R_L}{(R_L + R_S)^2}$$



$$\frac{dP}{dR_L} = V_S^2 \cdot \frac{R_S - R_L}{(R_S + R_L)^3}$$

**P dans RL est max pour
RL=RS**

En **vert** : $P/P_{Max} = f(RL/RS)$

En **rouge** : le rendement P_{RL}/P_{VS} 73

Un capteur délivre un signal de tension efficace $V_{eff} = 10\text{mV}$ et possède une impédance interne $r_g = 500\Omega$.
Ce signal est destiné à attaquer un haut-parleur (HP) d'impédance 10Ω .

1. Quelle est la puissance fournie au HP par le capteur quand ils sont directement connectés ?

Le tableau suivant donne les caractéristiques de 2 types d'amplificateurs disponibles :


	Impédance d'entrée r_i	Amplification en tension A_v	Impédance de sortie r_o
Type I	$10^6\Omega$	50	5 k Ω
Type II	$10^6\Omega$	1	10 Ω

2. Quelle tension efficace faut-il fournir en entrée de chacun des deux amplificateurs pour délivrer une puissance de 10W au HP ?
3. On dispose de plusieurs amplificateurs de type I et II. Quel montage permet de délivrer une puissance de 10 W au HP à partir du capteur ?

IV – Etages amplificateurs élémentaires

2 – Amplificateur source commune.

a. Discret.

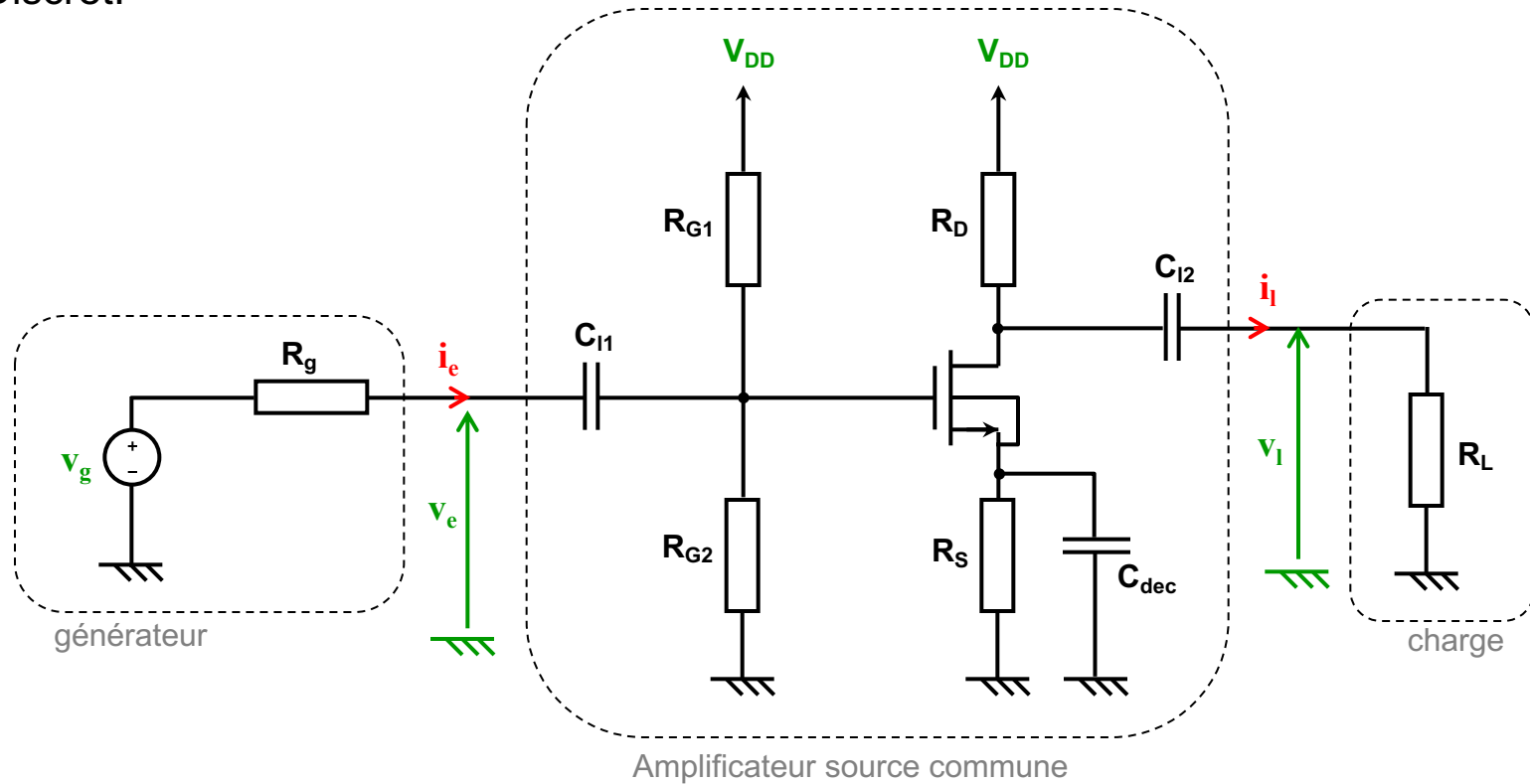


C_{dec} : capacité de découplage (qqs 10^{aines} μF)

C_{11} , C_{12} : capacités de liaison (qqs 10^{aines} μF)

Rôle, comportement ?

IV – Etages amplificateurs élémentaires

Schéma équivalent petits signaux :

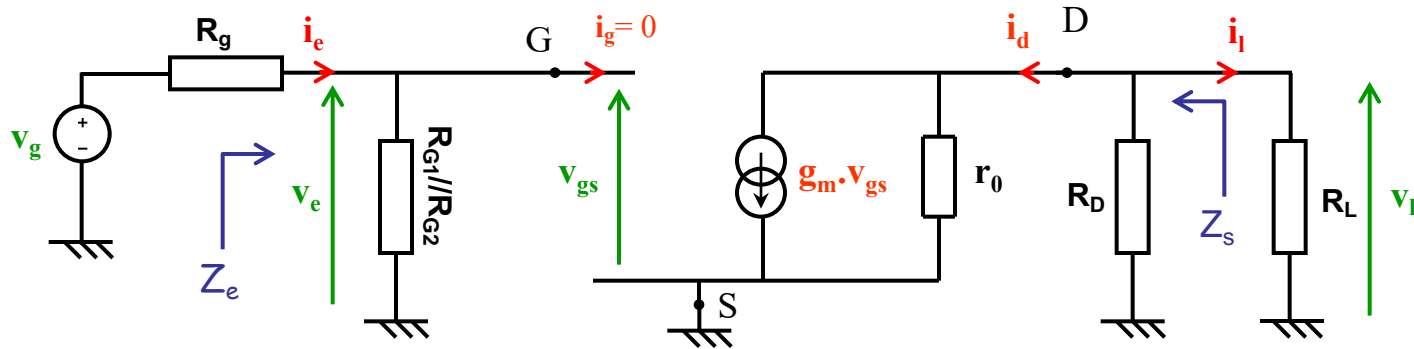

Impédance d'entrée :

$$Z_e = v_e / i_e = R_{G1} // R_{G2}$$

Impédance de sortie :

$$Z_s = r_0 // R_D$$

Gain en circuit ouvert :

$$A_v = \left. \frac{v_l}{v_e} \right|_{R_L = \infty} = -g_m (r_0 // R_D) < 0$$

Gain en charge :


$$A_{vL} = \frac{v_l}{v_e} = -g_m (r_0 // R_D // R_L)$$

Gain composite :

$$A_{vc} = \frac{v_l}{v_g} = - \frac{R_{G1} // R_{G2}}{(R_{G1} // R_{G2}) + R_g} g_m (r_0 // R_D // R_L)$$

IV – Etages amplificateurs élémentaires

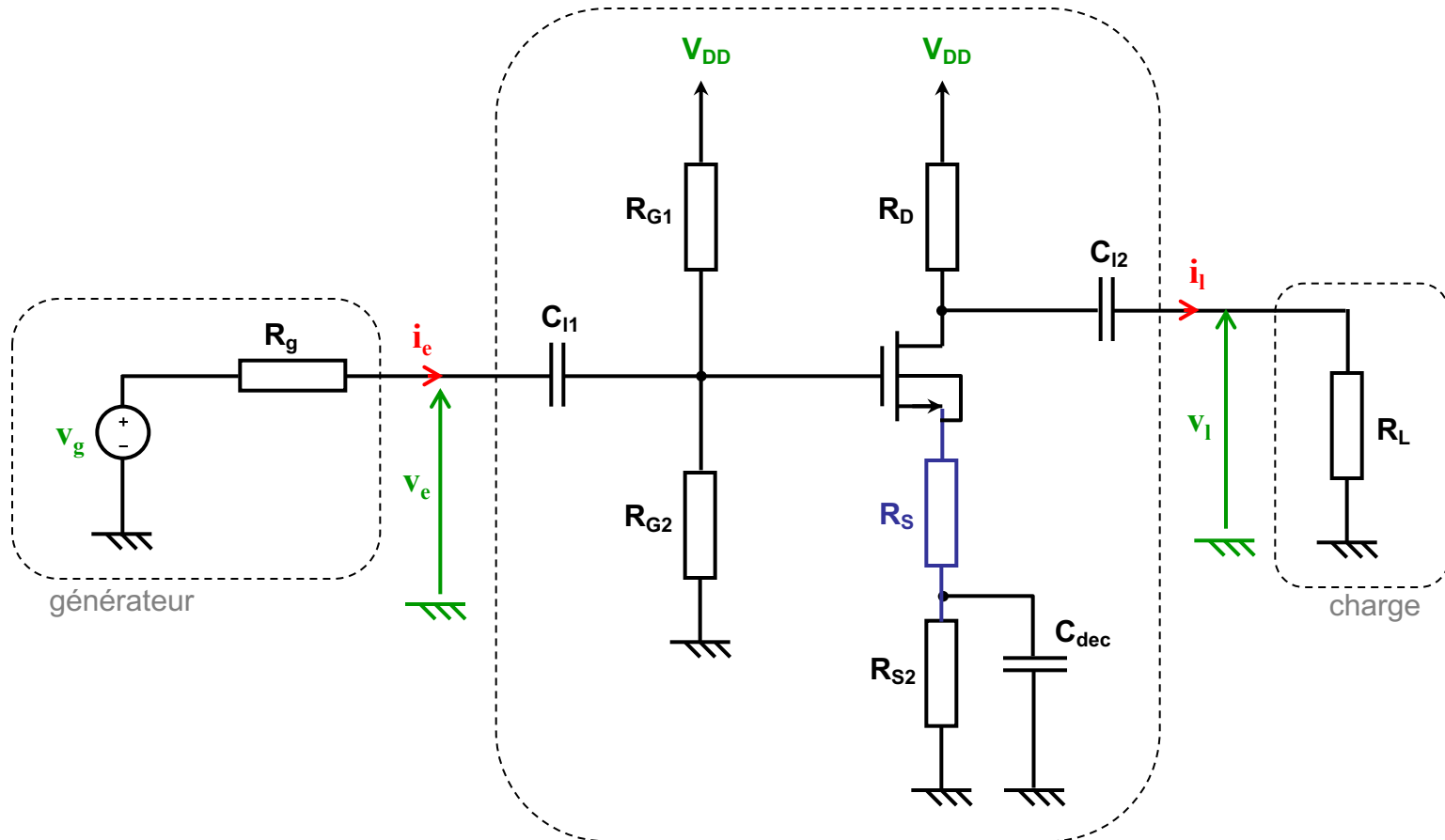
Amplificateur source commune avec résistance de source non découplée :



Amplificateur source commune avec résistance de source

IV – Etages amplificateurs élémentaires

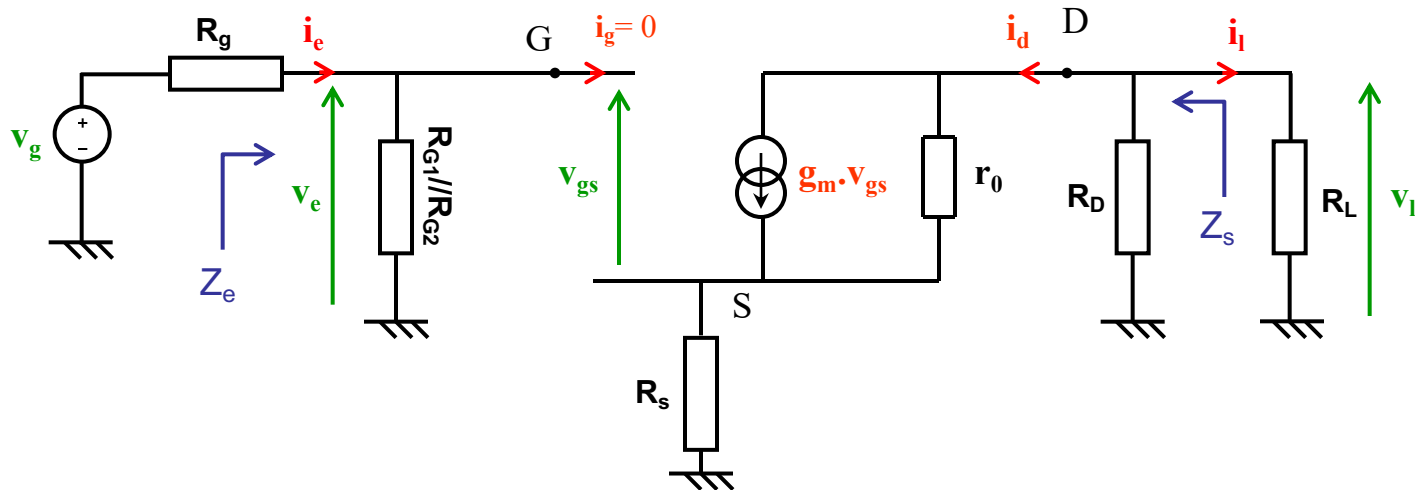Amplificateur source commune avec résistance de source : (modèle PI)



Pour simplifier :
 r_0 très grand devant R_s et R_D
 R_L très grand devant R_D


Montrer que :
$$A_v = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

R_S : résistance de dégénérescence

→ diminution du gain et amélioration de la linéarité
 (A_v est moins sensible aux variations de g_m)

IV – Etages amplificateurs élémentaires

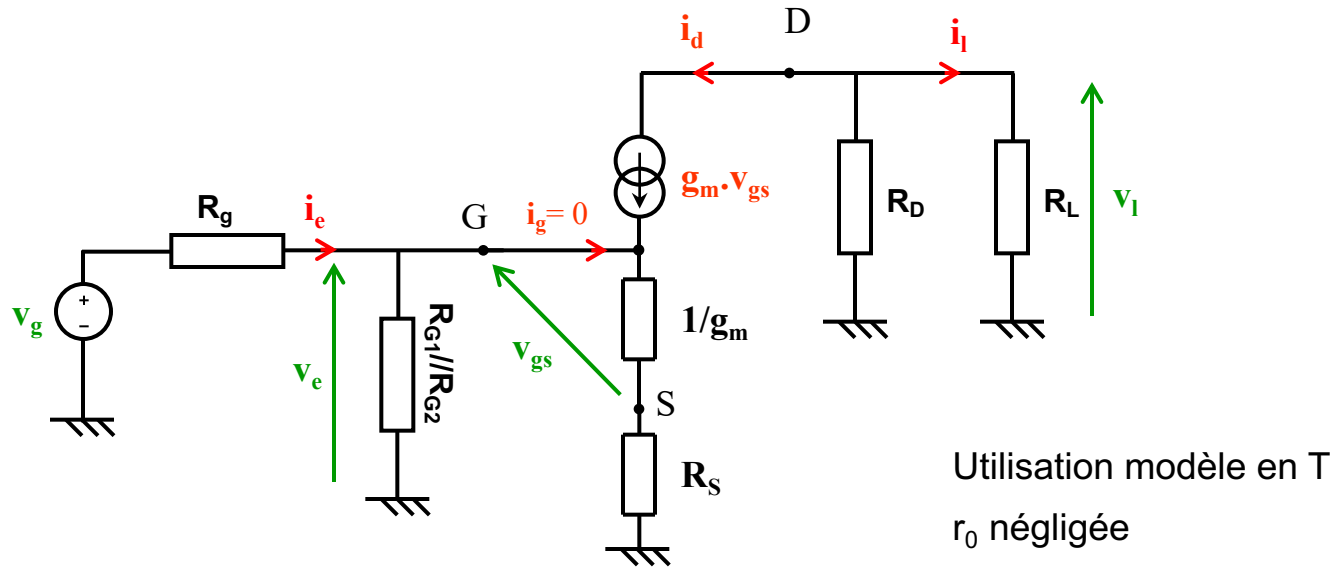Amplificateur source commune avec résistance de source (MODELE T):



$$A_v = \frac{-g_m R_D}{1 + g_m R_S}$$

R_S : résistance de dégénérescence


→ diminution du gain et amélioration de la linéarité

IV – Etages amplificateurs élémentaires


2 – Amplificateur source commune.

 b. A charge active (intégré).

En technologie intégrée (microélectronique) : difficulté à intégrer des résistances élevées


 
$$\Rightarrow A_v = -g_{m1} \cdot (r_{o1} // r_{o2})$$



(d'après $R_D = r_{o2}$)
 r_{o2} élevée


Exercice 5.1

NMOS : $V_{DD} = 3,3 \text{ V}$ $V_{tn} = 0,46 \text{ V}$ $k'_n = 175 \mu\text{A/V}^2$
 $V_{tp} = -0,6 \text{ V}$ $k'_p = 58 \mu\text{A/V}^2$

Dessiner le schéma équivalent petits signaux de ce montage et calculer le gain en tension correspondant en fonction de g_{m1} , r_{o1} et r_{o2} .

En supposant que Mn1 et Mp2 aient la même tension d'Early V_A , exprimer A_v en fonction de V_A , $(W/L)_{Mn1}$ et de I_{REF} .

 Dimensionner le montage source commune afin d'obtenir un gain en tension de 40 dB. On impose une même longueur de grille $L = 2 \mu\text{m}$ pour tous les transistors, cette longueur correspondant (très approximativement) à une tension d'Early V_A de l'ordre de 20 V pour les PMOS et NMOS, une intensité $I_{REF} = 20 \mu\text{A}$ et une plage de fonctionnement symétrique pour v_s .



IV – Etages amplificateurs élémentaires


3 – Réponse en fréquence.

a. Capacités internes.

- effet capacitif de la grille
- capacités liées aux jonctions PN substrat-source et substrat-drain
(polarisées en inverse)

⇒ 4 capacités à ajouter au modèle p.s. : C_{gs} , C_{gd} , C_{db} , C_{sb}

 Modèle p.s. HF simplifié (S et B directement reliés, C_{db} négligé) :
pour une analyse manuelle




C_{gd} qqs fF

C_{gs} qqs 10^{aines} fF

IV – Etages amplificateurs élémentaires

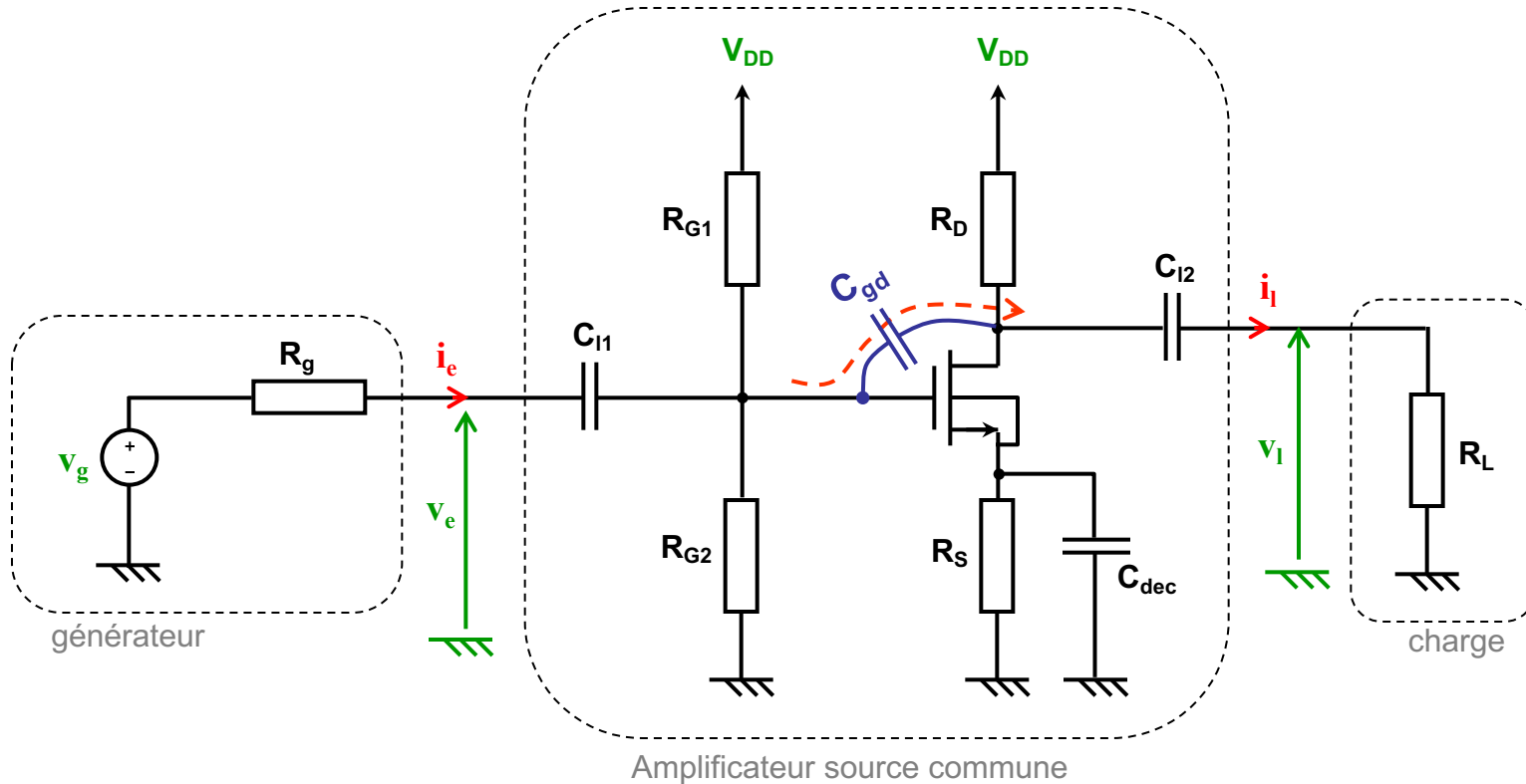b. Réponse en fréquence de l'amplificateur source commune.




- capacités internes \Rightarrow chute du gain aux HF (i.e. coupure haute)

C_{gd} "court-circuite" le transistor

- capacités de découplage et de liaison \Rightarrow chute du gain aux BF (i.e. coupure basse)

IV – Etages amplificateurs élémentaires

 b. Réponse en fréquence de l'amplificateur source commune.



• fréquence de coupure haute :


$$f_H = \frac{1}{2\pi[C_{gs} + C_{gd}(1 + g_m(r_o // R_D // R_L))](R_g // R_{G1} // R_{G2})}$$

• fréquence de coupure basse :



$$f_b = \frac{g_m}{2\pi.C_{dec}}$$

V – Interrupteur MOS.

1 – Introduction.

 

  - $v_{GS} = 0 \Rightarrow v_D = V_{DD}$
MOS bloqué
 - $v_{GS} = V_{DD} \Rightarrow v_D \approx 0$
MOS passant (triode)
- } inverseur NMOS




2 – Inverseur logique CMOS (complementary MOS).

• $v_E = 0$:




NMOS bloqué

($v_{GS}=0$)

 

PMOS passant

($v_{SG}=V_{DD}$)

   


2 – Inverseur logique CMOS (complementary MOS).

• $V_E = V_{DD}$:




NMOS passant

($v_{GS} = V_{DD}$)

 


PMOS bloqué

($v_{SG} = 0$)

   

2 – Inverseur logique CMOS (complementary MOS).

Puissance consommée.

 

En statique :

$$i_{DP} = i_{DN} = i = 0$$

⇒ pas de puissance consommée

En dynamique :

au moment du passage des MOS de l'état passant à l'état bloqué et inversement ils sont traversés par le courant de charge-décharge de C_L

⇒ Dissipation de puissance par effet Joule (dans les MOS)

Dissipation de puissance (dynamique) dans les circuits numériques :

$$P_D \propto f \cdot C_L V_{DD}^2$$

3 – Exemple - allumage d'une diode électroluminescente.

$I_D=28\text{mA}$, $V_F=2\text{V}$

Analyser qualitativement les graphes

- Expliquer les saturations (A)
- Les changements de pente (B)
- La forme de l'onde (C)

calculer R_D

