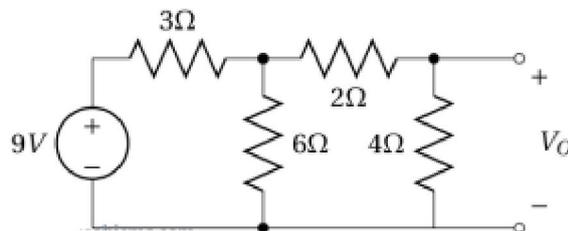


Lois Fondamentales et analyse des réseaux


Exercice 1

Utiliser le théorème de **Thévenin** pour déterminer V_0 .




Exercice 2


Utiliser le théorème de **Thévenin** pour déterminer I_0 .

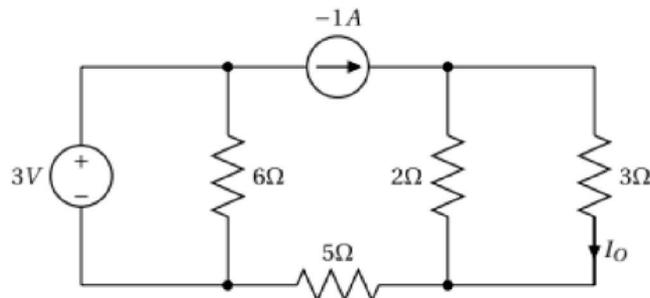

Exercice 3

Déterminer les modèles équivalents de Thévenin des circuits placés à gauche de AB

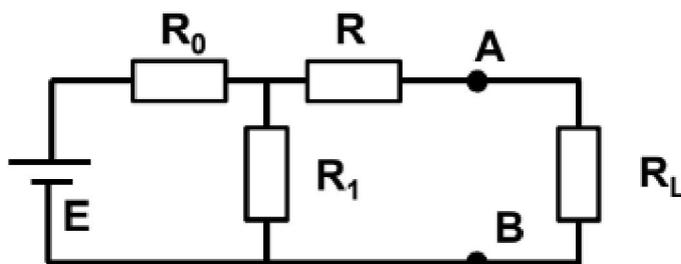

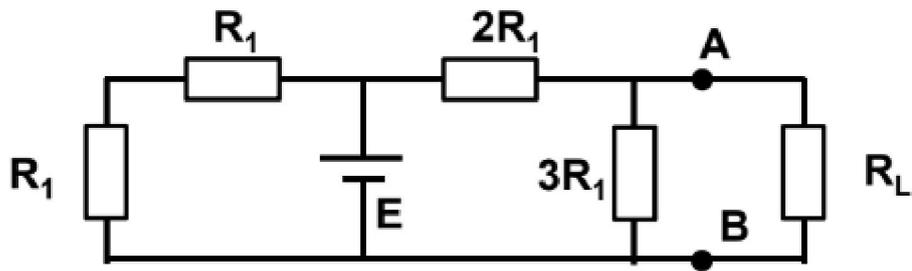

Exercice 4

Déterminer les modèles équivalents de Norton des circuits placés à gauche de AB.

