 



Travaux Pratiques


Logique Combinatoire et Séquentielle

TP N°3

**ADDITIONNEUR ET SOUSTRACTEUR
À 4 BITS**

	Nom et prénom		Groupe
	01		
	02		
	03		

 	Evaluation	Pts	Pourcentage de réalisation	Note	Signature de l'enseignant
	Partie théorique	6 pts	%	/6	
	Expérience 01	2 pts	%	/2	
	Expérience 02	3 pts	%	/3	
	Expérience 03	4 pts	%	/4	
	Niveau de maîtrise	5 pts	%	/5	
Note globale					/20

	Nom et prénom	
	01	
	02	


Fait le

/ /2020

But du TP & matériel



Le but de ce TP est de faire l'analyse et la réalisation d'un circuit arithmétique à base de portes logiques en prenant l'additionneur comme exemple, l'étudiant va : 1) Comprendre et différencier entre un demi-additionneur et un additionneur complet. 2) Dédire leurs tables de vérité, écrire leurs fonctions logiques à partir de ces derniers, Les simplifier et les réaliser puis faire la comparaison avec un additionneur à circuit intégré.

 

Alimentation 5V, plaque d'essai, fils de connexion, LEDs, résistances et circuits intégrés (7408, 7432, 7486 et 7483).

Ce que vous devrez savoir

Les opérations arithmétiques (+, -, x, /) en électronique numérique (calculatrice, microprocesseur) se font en système binaire, Il s'agit d'une opération entre deux nombre binaires, ('0' et/ou '1'). Si on prend l'exemple de l'opération d'addation, on constate qu'il y a quatre cas possibles, qu'on peut les écrire dans une table de verité de la manière suivante :

Les quatre cas possibles

S=Somme	+	A		0		0		1		1
R=Retenue	=	B		0		1		0		1
	=	RS		0		1		1		10
				S=0		S=1		S=1		S=0
				R=0		R=0		R=0		R=1


→

Table de vérité

A	B	S	R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


$\overline{A}B$
 $A\overline{B}$
 AB

 Les deux sorties (S et R) de la table de verité sont considérées des fonctions logiques, elles sont écrites en fonction de deux variables d'entrée (A et B) sous la forme suivante :



Le circuit à l'intérieur du rectangle pointu s'appel **un demi-additionneur**, il fait l'addition de deux nombres binaires sans tenir en compte de la retenue précédente. De ce fait :

 Un **additionneur complet** fait l'addition de trois nombres, les deux nombres binaires (A et B) plus la retenue de l'étage précédent R_{-1} si elle existe.



A partir de la table de vérité, les fonctions logiques S et R prennent les formules suivantes :

$$\begin{cases} S(A,B,R_{-1}) = \bar{A}\bar{B}R_{-1} + \bar{A}B\bar{R}_{-1} + A\bar{B}\bar{R}_{-1} + ABR_{-1} \\ R(A,B,R_{-1}) = \bar{A}BR_{-1} + \bar{A}\bar{B}\bar{R}_{-1} + A\bar{B}\bar{R}_{-1} + ABR_{-1} \end{cases}$$


Par l'utilisation de ces deux relations :

$$\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B = \bar{A} \oplus B \quad \text{et} \quad AB + \bar{A}\bar{B} = A \oplus B$$


Les équations de S et R deviennent :

$$\begin{cases} S(A,B,R_{-1}) = R_{-1} \oplus (A \oplus B) \\ R(A,B,R_{-1}) = R_{-1} (A \oplus B) + AB \end{cases}$$

leur logigramme

 

 Additionneur à 4 bits : En réalité, les nombres binaires sont composés de plus d'un bit, à cet effet, pour faire la somme de deux nombres ($A=a_3a_2a_1a_0$ et $B=b_3b_2b_1b_0$) de 4 bits chacun, il nous faut 4 blocs d'additionneur complet, qui seront câblés de la manière suivante :





Si vous savez que l'opération de **soustraction** en système binaire est également basée sur les quatre cas de soustraction à deux bits présentés ci-après:

- **Compléter** la table de vérité de demi-soustracteur et **déduire** les équations logiques de deux variables de sortie (D et E) puis **tracer** leur logigramme.

emprunte de 1

		Les quatre cas possibles			
A	B	0	1	1	0
-	-	0	1	1	0
=	=	0	0	1	0
D=	E=	0	0	1	0
D=	E=	0	0	1	0

→

A	B	E	D
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

$\left\{ \begin{array}{l} D(A,B) = \dots\dots\dots \\ E(A,B) = \dots\dots\dots \end{array} \right.$

Leur logigramme →

A ————— D

B ————— E

- Si on prend en compte la retenue précédente, le demi-soustracteur devient **un soustracteur complet** et sa table vérité s'écrit comme suit:

Table de vérité

A	B	E ₋₁	E	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$\left\{ \begin{array}{l} D = \dots\dots\dots \\ E = \dots\dots\dots \end{array} \right.$

A ————— D

B ————— E

E₋₁ —————



Donner les fonctions logiques des variables de sortie D et E et **tracer** leur logigramme

Ce que vous devrez réaliser


- **Réaliser** à l'aide des portes logiques le circuit d'un demi-additionneur et d'un additionneur complet et **remplir** leurs tableaux de mesure suivantes :

Tableau de mesure d'un demi-additionneur

A	B	R	S
0V	0V		
0V	5V		
5V	0V		
5V	5V		

Tableau de mesure d'un additionneur complet

A	B	R ₁	R	S
0V	0V	0V		
0V	0V	5V		
0V	5V	0V		
0V	5V	5V		
5V	0V	0V		
5V	0V	5V		
5V	5V	0V		
5V	5V	5V		

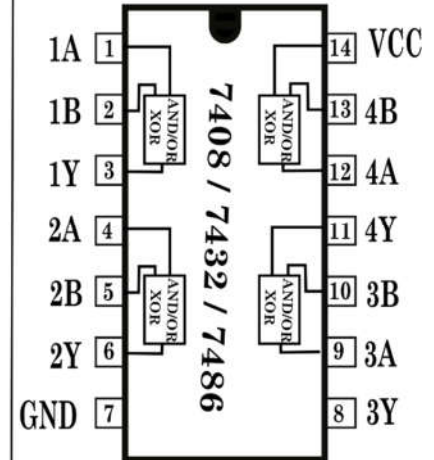

Additionneur à circuit intégré : Le schéma de l'additionneur de deux nombres à 4 bits décrite dans la section précédente représente le schéma interne de l'additionneur à 4 bits à circuit intégré **7483**, dont son brochage et son câblage est le suivant :

 


Schéma de brochage

 


Schéma de câblage

- Utiliser ce circuit (7483) pour réaliser un montage qui vous permettra de calculer la somme de deux nombres A et B (à 4 bits) donnés dans le tableau suivant :

A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	B ₃	B ₂	B ₁	B ₀	Cout	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀
0	0	1	0	0	0	1	1					
0	1	0	0	0	1	1	0					
1	0	0	0	1	0	0	1					
1	1	0	1	1	0	1	1					

Niveau de maîtrise

En utilisant le schéma bloc d'un demi-additionneur (donné ci-dessous), **Tracer** le logigramme d'un additionneur de deux nombres à trois bits chacun ($A=A_2A_1A_0$ et $B=B_2B_1B_0$).

